



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
الجامعة التقنية الجنوبية  
المعهد التقني القرنة  
قسم التقنيات القدرة الكهربائية



## حقيقة تعليمية: مباديء الالكترونيك

مدرس مساعد: احسان محسن

Email: [e.mahsin@stu.edu.iq](mailto:e.mahsin@stu.edu.iq)

## الاسبوع الأول- الثالث

### مفهوم الالكترونيك:

يستعمل هذا المفهوم في تغطية الظواهر المصاحبة للالكترونيات او ابعائها في المواد المختلفة كما يشمل الظروف المحيطة بالسيطرة على سلوك الالكترونيات بالمجالات الكهربائية وال magnaesthetic.

### نظريّة اشباه الموصلات

#### المواد شبه الموصلة:

هي مواد ليست جيدة التوصيل ولا مواد عازلة ، يوجد اربعة الكترونات في المدار الخارجي لذراتها عند درجة حرارة الصفر المطلق ويمكن اعتبارها مواد عازلة حيث تكون ذراتها مستقرة وتعتبر مواد موصلة عند درجة الحرارة العالية حيث تكتسب الكترونات التكافؤ طاقة حرارية كافية للتخلص من قوة جذب النواة. أما عند درجة حرارة الغرفة ( $25^{\circ}\text{C}$ ) تتكسر بعض الاواصر التي تربط الذرات مثل ذرات герمانيوم او السليكون وتكون الماده ليست موصلة جيده او عازلة جيده وتسمى اشباه الموصلات.

#### تركيب الذرة :


جميع المواد تتكون من جسيمات متناهية في الصغر تدعى الجزيئات وكل جزيئه تتكون من ذرات تحتوي كل ذرة على نواة تتكون من البروتونات الموجبة الشحنة والنيوترونات المتعادلة الشحنة وتدور حول هذه النواة مدارات تحتوي على الكترونات سالبة الشحنة

$$\text{العدد الذري} = \text{عدد البروتونات} = \text{عدد الالكترونات}$$


ويصور الشكل ادناه ذرة سليكون معزولة تحتوي على 14بروتون في نواتها ينتقل إلكترون في المدار الأول، وثمانية الكترونات في المدار الثاني، وأربعة الكترونات في المدار الخارجي أو مدار التكافؤ. إن الالكترونات الأربع عشر الدائرة تعادل شحنة النواة ولذلك نسمى هكذا ذرة متعادلة كهربائيا.

في ذرة جيرمانيوم معزولة، نلاحظ أن عدد البروتونات في النواة هو 32 وعدد الالكترونات الدوارة هو 32 أيضا، يدور في المدار الأول إلكترونان، ويدور في المدار الثاني ثمانية الكترونات، وثمانية عشر إلكترون في المدار الثالث، أما المدار الخارجي فيحتوي على أربعة الكترونات تماماً كما في ذرة السليكون . ولذا سمي السليكون و الجيرمانيوم بالعناصر رباعية التكافؤ .

**العنصر الرباعي التكافؤ:** هو عنصر يمتلك أربعة الكترونات تكافؤية في المدار الخارجي.

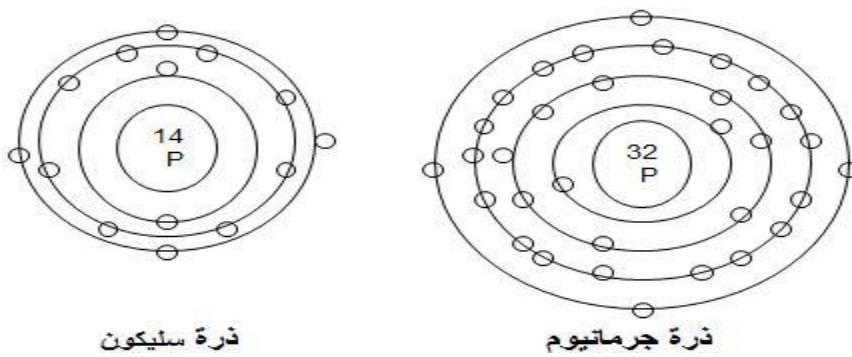**مستويات الطاقة :**


كل الكترون يحتاج إلى طاقة للتحرك والانتقال من مدار صغير إلى مدار أكبر لأنه يجب إنجاز شغل للتغلب على قوة جذب النواة. لذلك كلما كان مدار الكترون ما كبيراً، كبرت طاقته الكامنة نسبةً إلى النواة. ويمكن تمثيل المدارات المنحنية حول النواة بخطوط أفقية مستقيمة كما في الشكل أدناه. حيث أن المدار الأول يمثل مستوى الطاقة الأول ، المدار الثاني يمثل مستوى الطاقة الثاني الخ . وكلما كان مستوى الطاقة عالياً كانت طاقة الإلكترون أكبر و كان مداره أكبر.

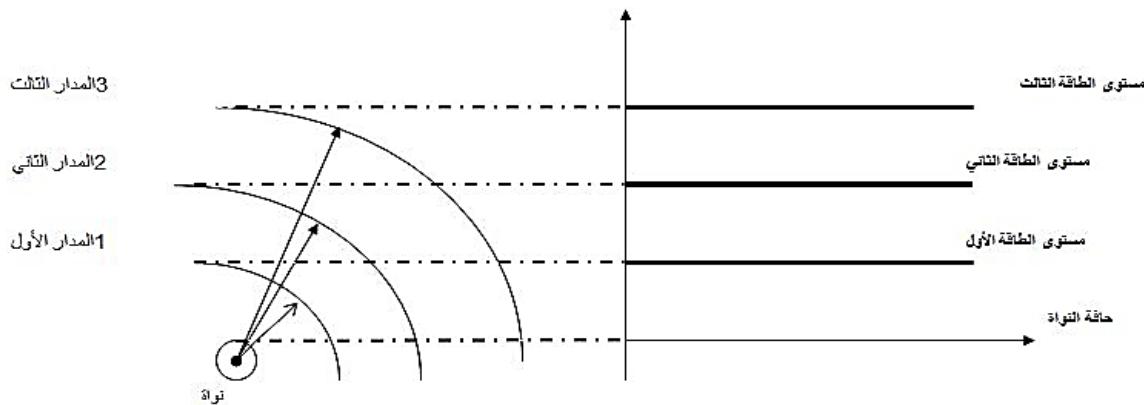**البلورات:**

هي نسق هندسي مرتب ذات ابعاد فراغية ناتج عن اتحاد الذرات مع بعضها يدعى البلورة (crystal) والقوى التي تربط الذرات معاً في البلورة تسمى الأواصر التساهمية (covalent bonds) .

وتتشكل البلورات من اتحاد ذرات السليكون حيث لذرة السليكون المعزولة أربعة الكترونات في مدارها التكافؤي . ولتكوين بلورة السليكون تتعدد ذرات السليكون بطريقه بحيث كل ذرة سليكون تضع نفسها بين أربعة ذرات سليكون اخرى. ان كل ذرة تساهم بالكترون مع الذرة المركزية وبذلك تكون الذرة المركزية قد التقطت أربعة الكترونات جامعه ثمانية الكترونات في مدارها التكافؤي . ان هذه الالكترونات لم تعد عائده الى ذرة معينه بل تساهم في تشكيل الاواصر التساهميه بين الذرات.

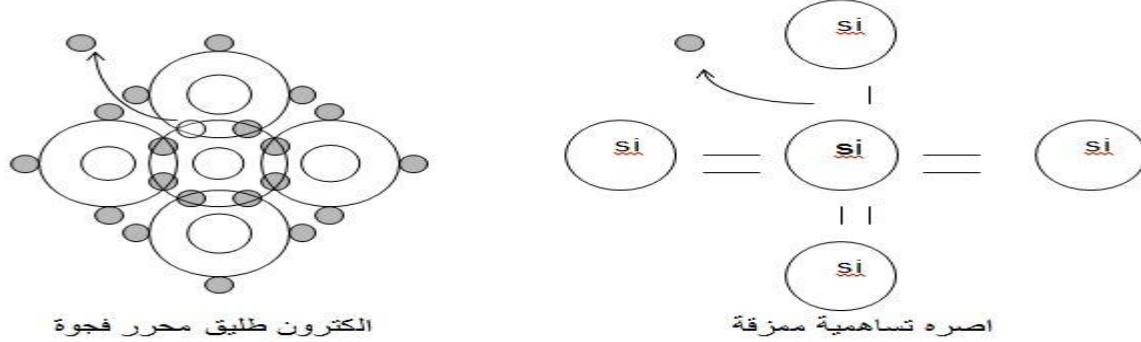الشكل أدناه يمثل التساهمن المتبادل بين الالكترونات حيث إن كل خط يمثل إلكتروناً مساهمًا. كل الكترون مساهم يكون أصره بين الذرة المركزية وجارتها ولذلك ندعو كل خط بالا صره التساهمي. عندما ترفع طاقة خارجية الكتروناً تكافؤياً إلى مستوى طاقة أعلى (**مدار اكبر**) يخلف الإلكترون المغادر فراغ في المدار الخارجي. هذا الفراغ يسمى فجوة أو ثقب (**hole**). إن تكوين الفجوة يكافئ أصرة تساهمي ممزقة.



### حزم الطاقة:

ان الالكترون في ذرة السليكون المكونة للبلورة لا يتاثر بالشحنات الموجودة بذرتة فحسب بل يتاثر بالنوى والالكترونات الموجودة في كافة الذرات الأخرى التي تحويها البلورة لهذا السبب يختلف مدار كل الالكترون عن المدارات الأخرى. إن الالكترونات المتنقلة في المدارات الأولى والثانية في البلوره لها مستويات طاقة مختلفة قليلاً لذلك وجود مليارات من الالكترونات في المدارات الاولى والثانوية تسبب تشكيل حزم الطاقة في المدار الاول والثاني في البلوره.

### حزمة التكافؤ:

هي مجموعة من المستويات ذات عدد ضخم من مستويات الطاقة وتكون قريبة جداً من بعضها وتكون فيها الالكترونات مقيدة بالذرة ولا تشتراك بالتوصيل الكهربائي.


### حزمة التوصيل:

هي مجموعة من مستويات الطاقة وتكون الالكترونات الموجودة فيها غير مقيدة بالذرة وتشترك في عملية التوصيل الكهربائي. ويوجد بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل منطقة محظورة حيث لا يوجد فيها مستويات طاقة وتسمى بثغره الطاقة المحظورة.

التوصيل في البلورات:

عند درجة حرارة الصفر المطلق لا تستطيع الالكترونات التحرك خلال البلورة وذلك لأن جميع الالكترونات مرتبطة بشده بذرات السليكون . فالكترونات المدارات الداخلية مطموره عميقاً داخل الذرات إما الكترونات المدار الخارجي فتشكل جزءاً من الرابط التساهمي وبذلك لا تستطيع الإفلات ما لم تكتسب طاقة خارجية . ولذلك فإن بلورة السليكون تعمل عازل تام عند درجة حرارة الصفر المطلق.

اما عند رفع درجة الحرارة فوق درجة الصفر المطلق فالطاقة الحرارية الداخلة ستكتسب بعض الالكترونات التكافؤية في حزمة التكافؤ طاقة وبذلك تتمكن تلك الالكترونات من الإفلات وتحطيم بعض الأواصر التساهمية والصعود الى حزمة التوصيل وهكذا نحصل على عدد محدود من الكترونات حزمة التوصيل والممثلة بالإشارة السالبة.

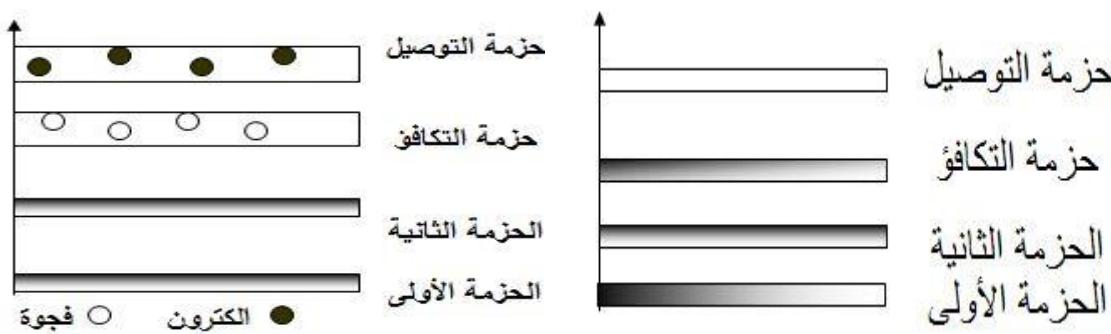(حزم الطاقة عند  $25^{\circ}\text{C}$ )

( حزم الطاقة عند الصفر المطلق )

تعمل الطاقة الحرارية على رفع بعض الالكترونات الى حزمة التوصيل حيث يكون ارتباط الالكترونات بالذرات ضعيفاً مما يتيح لها حرية التنقل بين الذرات بسهولة: ان رفع الكترون إلى داخل حزمة التوصيل يمكنه من التحرك بحرية من ذرة إلى أخرى ولذلك تسمى الالكترونات في حزمة التوصيل بالالكترونات الحرة (free electrons) .


في كل مره يرتفع فيها الكترون من حزمة التكافؤ لحزمة التوصيل يخلف وراءه فجوة في حزمة التكافؤ. كلما ارتفعت درجة الحرارة سوف يزداد عدد الالكترونات المرفوعه الى حزمة التوصيل وبذلك تزداد قيمة التيار ولكن عند درجة حرارة الغرفة ( $25^{\circ}\text{C}$ ) يكون التيار المتولد صغير جدا ولا يمكن الاستفاده منه عند هذه الدرجة لاتكون قطعة السليكون عازل جيد كما لاتكون موصل جيد ولها تسمى شبه موصل . (semiconductor)

تيار الفجوة :

عند تحرك الالكترونات وانتقالها من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل وتوليد تيار سالب الشحنة يقابلها حركة الفجوة أيضاً وتوليد تيار موجب الشحنة أو بعبارة أخرى يوجد في شبه الموصل نوعان من التيار هما تيار حزمة التوصيل وتيار الفجوة موجب الشحنة.

كيف تتحرك الفجوات:

الشكل أدناه يوضح عملية انتقال الفجوة خلال حزمة التكافؤ للذرات حيث تعمل الفجوة في أقصى اليمين على جذب الإلكترون التكافوي في (A) وبتغيير طفيف بالطاقة يستطيع الإلكترون التكافوي في (A) أن يتحرك إلى الفجوة وعندما يتم هذا تتلاشى الفجوة وتتولد فجوة في (A). إن الفجوة الجديدة في (A) تستطيع أن تجذب الإلكترون التكافوي في (B) وعندما ينتقل الإلكترون التكافوي من (B) إلى (A) وتتحرك الفجوة من (A) إلى (B) وهكذا تستمر حركة الالكترونات التكافؤية عبر الطريق المبين بالسهم والموضح بالمسار من (A) إلى (B) . وبينما تتحرك الفجوات داخل حزمة التكافؤ في الاتجاه المعاكس عبر الطريق المبين بالسهم وحسب المسار ABCDEF من اليمين إلى اليسار.

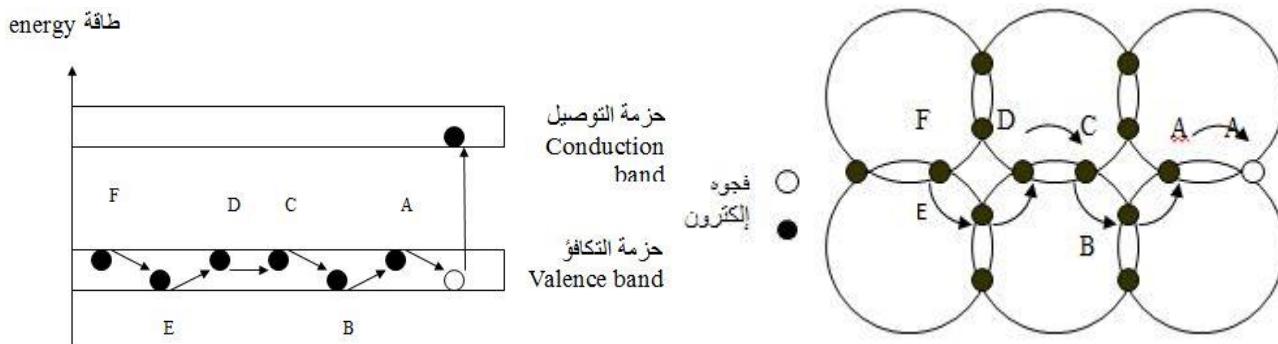أزواج الكترون فجوة :

يتولد زوج الكترون فجوة عند تحرك الالكترونات وانتقالها من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل وان حركة الالكترونات التكافؤية إلى اليمين تعني حركة فجوات متحركة إلى اليسار وكذلك وجود أي كترون في حزمة توصيل في شبه موصل نقي يعني وجود فجوة في المدار التكافوي لذرة ما . وهذا يعني الطاقة الحرارية تنتج أزواج الكترون- فجوة (electron-hole pairs) التي تقوم بعملية التوصيل الكهربائي


التطعيم

هي عملية زرع ذرات من ماده في بلورة ماده اخى او اضافة نسبة قليلة ومحدده من الشوائب في بلورة شبه الموصل النقي وتكون الماده المضافة غير رباعية التكافؤ وتساهم في زيادة عدد الالكترونات الطليقة او عدد الفجوات الطليقة .

ويمكن تصنيف المواد شبه الموصله الى قسمين اعتمادا على نوع الشوائب المضافة الى ذراتها


شبه الموصل نوع سالب(N):

تستخدم شوائب خماسية التكافؤ مثل الزرنيخ والفسفور التي تحتوي ذراتها على خمسة الكترونات في مدارها التكافؤي حيث يتم اضافة ذراتها الى بلورة شبه موصل نقي مثل السليكون حيث تبقى معظم ذرات البلوره من السليكون ولكن الذره خماسية التكافؤ تحاط باربع ذرات سليكون حيث تكون اصره تساهمه مع اربع ذرات سليكون مجاوره بينما الالكترون الخامس في الذره المركزية يبقى طليق وينتقل الى حزمة التوصيل وبذلك تزداد الالكترونات حزمه التوصيل بزيادة كمية الشوائب المضافة الى بلورة السليكون. كما هو حال بلورة السليكون النقيه فان بلورة السليكون المزوده بالشوائب ستستمر في انتاج ازواج الالكترون فجوه وانتاج الالكترونات في حزمه التوصيل بالإضافة الى الالكترونات المتولده في حزمه التوصيل بسبب اضافة الشوائب لذلك شبه الموصل السالب تكون فيه عدد الالكترونات في حزمه التوصيل تمثل الحاملات الاغلبية وتشترك بالتوصيل الكهربائي بينما يكون عدد الفجوات في حزمه التكافؤ قليل وتمثل الحاملات الاقلية وتوصيلها الكهربائي مهملا.

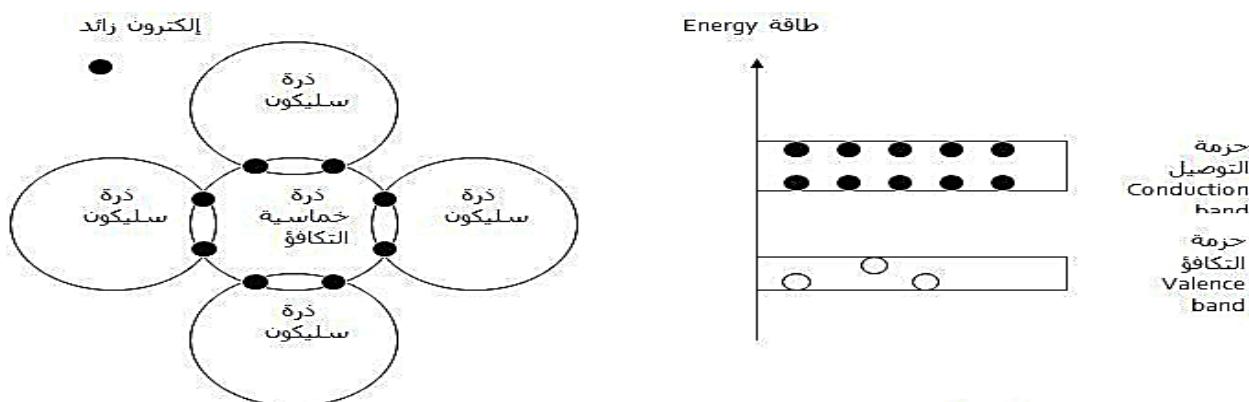شبه الموصل نوع موجب(P):

للحصول على بلورة ذات فجوات ذات إضافية يجب التطعيم بشوائب ثلاثة التكافؤ مثل الالمنيوم والبورون (والشائبة الثلاثية التكافؤ هي تلك الذرة التي تحوي في مدارها التكافؤ ثلاثة الالكترونات). بعد إضافة

الشوائب إلى بلورة الجيرمانيوم أو السليكون نجد كل ذرة ثلاثة التكافؤ محاطة بأربعة ذرات مجاوره من السليكون او الجيرمانيوم وبما ان كل ذرة ثلاثة التكافؤ لديها ثلاثة الكترونات في مدارها التكافؤى وبعد تكوين او اصر تساهمه مع الذرات المجاورة فان سبعة الكترونات فقط ستنتقل في المدار التكافؤى للذرة المركزية ، وبعبارة أخرى تظهر فجوة في كل ذرة ثلاثة التكافؤ . ويمكننا ان نسيطر على عدد الفجوات في البلورة المطعمة وذلك بواسطة السيطرة على كمية الشوائب المضافة . أن عدد الفجوات في شبه موصل نوع موجب اكبر بكثير من عدد الكترونات حزمة التوصيل ، وعليه تكون الفجوات هي الحاملات الأغلبية بينما تكون الكترونات حزمة التوصيل هي الحاملات الأقلية.

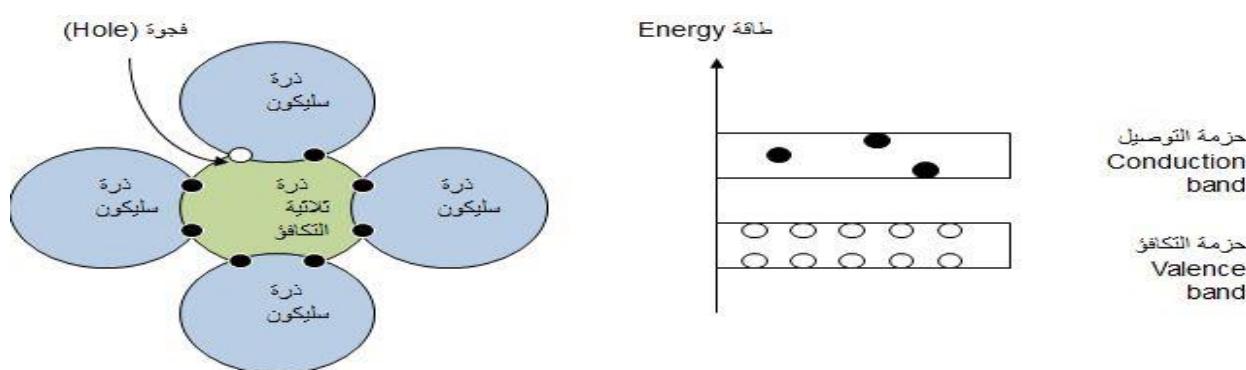


## الثاني البلوري (PN)

هو التقاء البلوره من النوع السالب(N) مع البلوره من النوع الموجب(P) لتكوين بلورة ثنائية تسمى بلورة(PN).
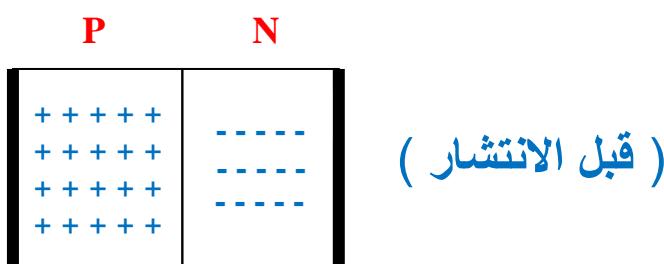
### الثاني غير المنحاز:

لتكون ثنائى غير منحاز اي لا توجد فولتية خارجية مسلطه عليه تؤخذ قطعتان سالبة(N) تمتاز بكثرة الاكتاونات حزمة التوصيل وقطعة موجبة(P) تمتاز بكثرة الفجوات يجب الأخذ بنظر الاعتبار الأعداد القليلة من الكترونات حزمة التوصيل في الجهة p والأعداد القليلة من الفجوات في الجهة n وتضغط هذه القطعتان مع بعضهما للاغراض الصناعية فتشكل بينهما ما يسمى بالوصلة



الوصلة : junction

عبارة عن ملتقى المنطقة من النوع الموجب مع المنطقة من النوع السالب اما ثانوي الوصلة فهو اسم يطلق على بلورة **pn**.

الايون:


هو اما اتحاد الكترون مع فجوة فينشأ ايون سالب او انفصال الكترون عن فجوة فينشأ ايون موجب

ثاني القطب: (dipole)

هوا كل زوج متكون من ايون موجب وايون سالب يولد حوله مجال كهربائي و وجود ثاني القطب يعني ان الكترون واحد من حزمة التوصيل وفجوة واحدة قد توقفا عن الحركة.

منطقة الاستنزاف: (depletion layer)

هي المنطقة التي تحتوي على ازواج من الايونات (ثاني القطب) على طرفي الوصلة وتكون خالية من الشحنات المتحركة(الكترونات و فجوات).

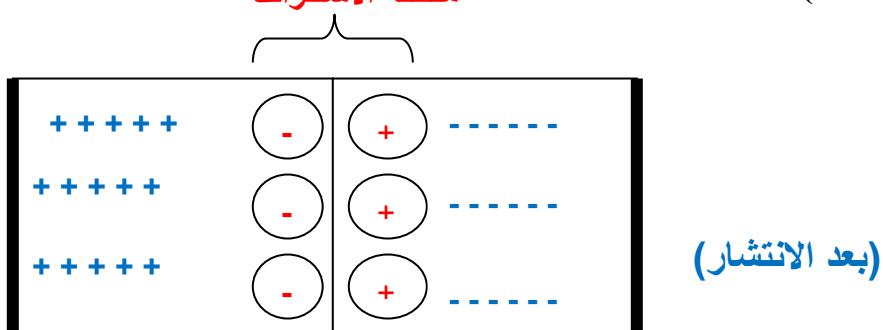الجهد الحاجز: (barrier potential)

هوا مجال كهربائي ناشيء عن كل ثانوي قطب وتزداد قوة هذا المجال مع زيادة الالكترونات العابره الى منطقة الاستنزاف وعند زيادة قوة هذا المجال يعمل على ارجاع الالكترونات التي تحاول العبور من المنطقة n الى منطقة الاستنزاف وتكون قيمة للسليكون  $0.7 \text{ V}$  وللجرمانيوم  $0.37 \text{ V}$  عند درجة حرارة الغرفة  $(T=25^\circ\text{C})$ .

تأثير درجة الحرارة على الجهد الحاجز:

يعتمد الجهد الحاجز على درجة حرارة الوصلة فعند درجة الحرارة العالية يزداد انتاج ازواج الكترون فجوة وبالتالي يزداد انتقال حاملات الشحنه الاقليه عبر الوصلة حيث تنتقل الالكترونات الاقليه في المنطقة P عبر منطقة الاستنزاف الى المنطقة N مما يؤدي الى نقصان الجهد الحاجز وهذا النقصان يمكن الالكترونات

من العبور الى المنطقة N من العبور الى المنطقة P مسببة اعادة المجال الكهربائي الى قيمته الاصلية وبالتالي وبهذا يعتمد الجهد الحاجز على درجة حرارة الوصلة بحيث يقل الجهد الحاجز بمقدار  $2.5mV$  عند زيادة درجة الحرارة درجة مئوية واحدة في ثانيات السليكون والجرمانيوم.

$\Delta V = -0.0025\Delta T$ : تعني التغير في الحرارة

مثال: احسب الجهد الحاجز لثاني سليكون عند درجة حرارة ( $75^{\circ}C$ ) ؟

الحل: ان الجهد الحاجز لثاني سليكون يساوي ( $0.7V$ ) عند درجة حرارة مقدارها ( $25^{\circ}C$ ). وعند ارتفاع درجة الحرارة يقل الجهد الحاجز

$$\Delta T = T_2 - T_1, \Delta V = -0.0025(\Delta T)$$

$$\Delta V = -0.0025(75-25) = -0.125V$$

$$\Delta V = V_2 - V_1$$


لهذا سيكون الجهد الحاجز عند درجة حرارة ( $75^{\circ}C$ ) هو

$$V_2 = 0.7 - 0.125 = 0.575V$$
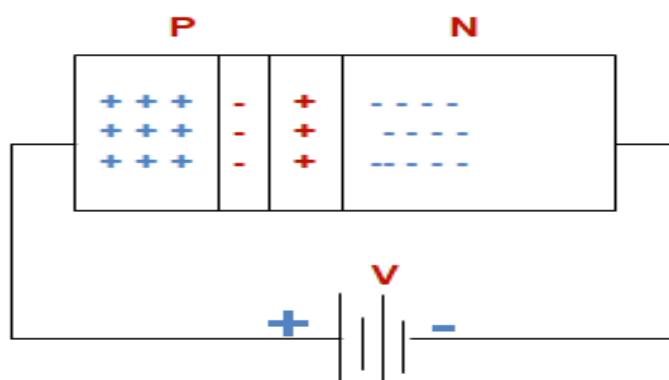
### الانحياز الأمامي Forward Bias State:


ممكن تحفيز الثنائي البلوري بشكل امامي وذلك بتوصيل الوصلة الثانية مع مصدر مستمر (بطارية) حيث يتم توصيل الطرف السالب للبطارية مع القطعة N من البلوره وكذلك ربط الطرف الموجب للموجب للبطارية مع القطعة P للبلوره.

وفي هذا النوع من التوصيل يمر التيار بسهولة ويكون ذات قيمة عالية لأن الالكترونات تتحرك من المصدر السالب للبطارية وتدخل المنطقة اليمنى للبلوره N حيث تنتقل الالكترونات خلال المنطقة كالكترونات حزمة توصيل تعبر الوصلة تاركه مكانها فجوة موجبة تعمل على جذب شحنات البطارية الساليه. عندما تنتقل هذه الالكترونات الى المنطقة P تصبح الكترونات تكافؤية وتغادر نهاية البلوره اليسرى وتسير لطرف البطارية الموجب.



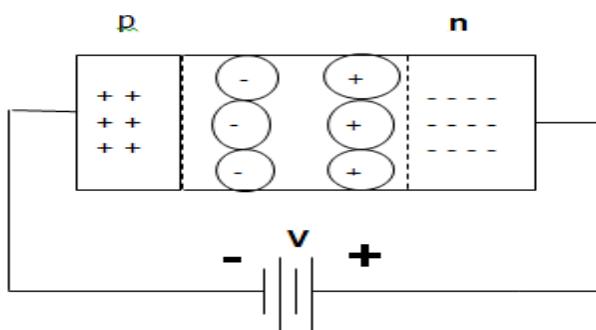**الانحياز العكسي State:**

يمكن تحييز ثانوي للبلورة بشكل عكسي وذلك بربط الطرف الموجب للبطارية مع القطعه N وتوصيل الطرف السالب للبطارية مع القطعة p وبذلك يكون اتجاه المجال الخاجي نفس اتجاه الجهد الحاجز ولهذا السبب تتحرك الالكترونات والفجوات باتجاه نهايتي البلورة بعيدا عن الوصلة. تخلف الالكترونات الهاربة وراءها ايونات موجبه بينما تخلف الفجوات المغادرة ايونات سالبة . ولهذا السبب نلاحظ ازدياد عرض طبقة الاستنزاف . وكلما ازداد الانحياز العكسي للمصدر ، ازداد عرض طبقة الاستنزاف ويتوقف نمو طبقة الاستنزاف عندما يساوي فرق جهدها الفولتية العكسية المسلطة .



هناك عدد من التيارات في حالة الانحياز العكسي وهي

**1- تيار العبور الزائل (transient current)**

وهو التيار الذي يمر في الدائرة عندما يتغير عرض طبقة الاستنزاف حيث تتحرك الفجوات بعيدا عن الوصلة هذا يعني ان الالكترونات تجري من طرف البطارية السالب الى النهاية اليسرى للبلورة (p) بينما تغادر الالكترونات النهاية اليمنى للبلورة (n) وتجري الى طرف البطارية الموجب. ان تيار العبور الزائل يصبح صفر بعدما يقف نمو طبقة الاستنزاف ويستغرق هذا التيار بضع ناتو ثانية .

**2- تيار الحاملات الأقلية (saturation current)**

تيار بسيط يسري بعد استقرار عرض طبقة الاستنزاف حيث الطاقة الحرارية تنتج أزواج " الكترون- فجوة " بسبب تواجد حاملات شحنة اقلية على طرف الوصلة ويعمل جهد البطارية العكسي على دفع الالكترون الى جهة نهاية البلورة n ( الجهة اليمنى ) حيث يغادر البلورة باتجاه قطب البطارية الموجب أما الفجوة فتندفع الى جهة البلورة p ( الجهة اليسرى ) حيث تعمل على جذب الالكترون من طرف البطارية السالب الى المنطقة p . ان انتقال الالكترونات والفجوات الى جهتي البلورة وباتجاه مجال البطارية العكسي ينتج عنه تيار صغير مستمر في الدائرة الخارجية ناتج بسبب درجة الحرارة وتولد ازواج الكترون فجوة والذي يسمى بتيار التشبع ايضا.

### 3-تيار التسرب السطحي (surface-leakage current )

تيار صغير يجري على سطح بلورة الثنائي المنحاز عكسيًا ويكون سببه عدم اكمال الأوصاف أو تمزقها على السطح الخارجي للثنائي مما يؤدي إلى وجود فجوات على السطح وبذلك يشبه سطح الثنائي مادة شبه موصل نوع p وبذلك تستطيع الالكترونات ان تدخل من نهاية البلورة نوع p (الجهة اليسرى) وتنقل خلال فجوات السطح ثم تغادر نهاية البلورة n (الجهة اليمنى) ويزداد تيار التسرب السطحي (surface-leakage current ) بازدياد الفولتية العكسية.

### جهد الانكسار: break-down voltage (V.B)

عند الاستمرار في زيادة قيمة الفولتية العكسية نصل أخيراً إلى فولتية الانكسار وتكون قيمتها عادة أكبر من (50v) وحال الوصول إلى فولتية الانكسار تظهر أعداد كبيرة من الحاملات الأقلية في طبقة الاستنزاف وبذلك يكون توصيل الثنائي غزيراً، حيث يمر تيار عالي ناشيء من حوامل الشحنة الأقلية المتولدة داخل منطقة الاستنزاف بتأثير الحرارة وبسبب وجود مصدر جهد عكسي يدفع الالكترونات باتجاه يمين البلورة ويدفع الفجوات إلى اليسار . كلما زادت فولتية المصدر او البطارية سوف تزداد طاقة الالكترونات في طبقة الاستنزاف وتزداد وسرعتها العشوائية وبالتالي تصدم مع الالكترونات حزمة التكافؤ وتحررها ، لذلك تزداد اعداد حاملات الشحنة الأقلية ويتحول الثنائي من حالة القطع إلى حالة التوصيل وتسمى فولتية المصدر بفولتية الانكسار.


## الاسبوع الرابع- السادس

### الثاني المقوم (أو الموحد):

يمكن تمثيل الثنائي الموحد بالثنائي البلوري حيث تدعى الجهة p بالمصعد (anode) والجهة n بالمبسط (cathode) ويظهر رمز الثنائي كسهم يُؤشر من الجهة p إلى الجهة n ولذا فهو يذكرنا بان التيار المتعارف عليه يجري بسهولة من الجهة p إلى الجهة n

إن الثنائي المنحاز أماميا يوصل التيار بصورة جيدة والمنحاز عكسيًا بصورة ردئية (إذا كان اتجاه التيار المتعارف عليه الذي تحاول الدائرة الخارجية أن تدفعه بنفس اتجاه سهم الثنائي يكون الثنائي منحاز

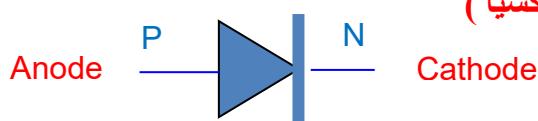أماميا أما إذا كان التيار عكسي سهم الثنائي يكون الثنائي منحاز عكسيًا )




**ملاحظه:**

- (1) الثنائي المنحاز أماميا يوصل بسهولة
- (2) الثنائي المنحاز عكسي يوصل بضعف وكتفريبي مثالي يعمل الثنائي المفروم عمل مفتاح مغلق ON في حالة الانحياز الأمامي و يعمل مفتاح مفتوح OFF في حالة الانحياز العكسي
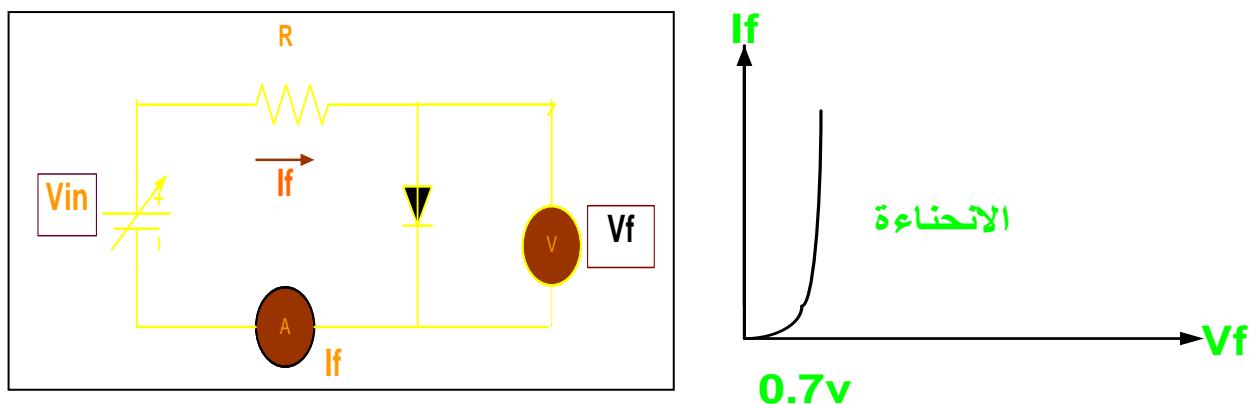
### منحنيات خواص الثنائي المنحني الأمامي للثنائي الموحد:

يمكن بناء دائرة في الاتجاه الامامي عندما يكون المصدر المستمر يدفع تيار في نفس اتجاه سهم الثنائي ، وكلما ازدادت فولتية المصدر نلاحظ زيادة تيار الثنائي ويمكن تمثيل التيار المار بالثنائي وفولتية الثنائي بالمنحنى ادناه لثنائي في حالة انحياز أمامي ، والذي لا يوصل تيار بصورة جيدة حتى التغلب على الجهد الحاجز ومقداره (0.7v) للسلikon وللجرمانيوم (0.3v)



### فولتية المفصل أو الانحاء (knee voltage)


هي الفولتية التي يبدأ التيار عندها بالزيادة السريعة وهي تساوي فولتية الجهد الحاجز .اما فوق فولتية الانحاء يزداد تيار الثنائي بحده حيث أن زيادة طفيفة في فولتية الثنائي تسبب زيادة كبيرة في تياره.

### تيار الثنائي الاعظم (IF max)


هو اعظم تيار يتحمله الثنائي في حالة الانحياز الامامي عندما تكون فولتية الثنائي اكبر من 0.7v للسلikon واكبر من 0.3v للجرمانيوم وزيادة هذا التيار بقليل يسبب ارتفاع درجة حرارة الثنائي وتلفه

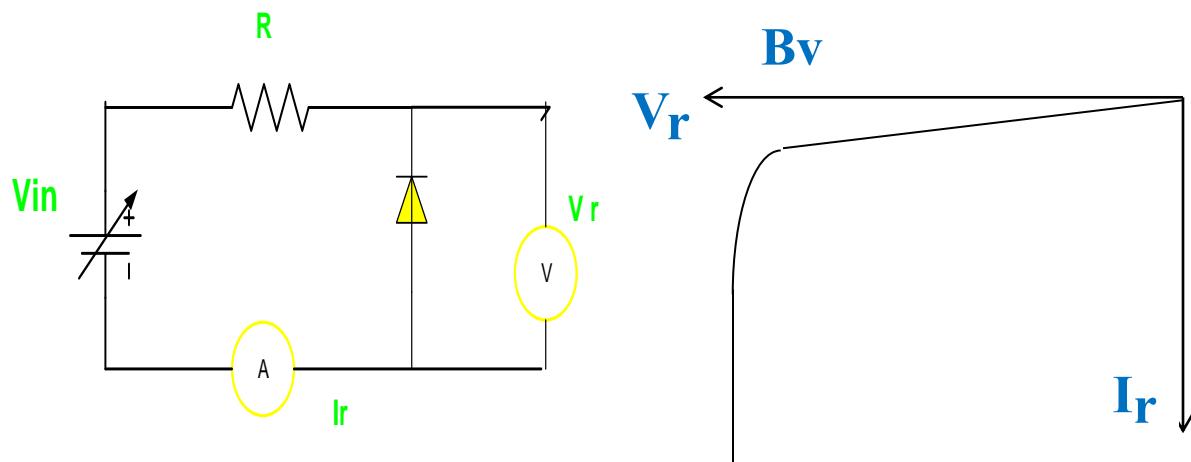**المنحي العكسي للثاني الموحد:**

عندما ينحاز الثنائي عكسيًا نحصل على تيار صغير فقط حيث يدفع المصدر المستمر تيار عكس اتجاه سهم الثنائي وبواسطة قياس تيار فولتية الثنائي نستطيع رسم منحني الانحياز العكسي للثاني. إن تيار الثنائي المنحاز عكسيًا يكون صغيرًا جدًا عند الفولتية العكسية وهو ناشيء من تيارات العبور الزائل والتسرب السطحي وحاملات الشحنة الأقلية وعند وصول إلى فولتية الانكسار  $BV$  سوف يزداد التيار بسرعة كبيرة يسبب انهيار الثنائي وتلفه.



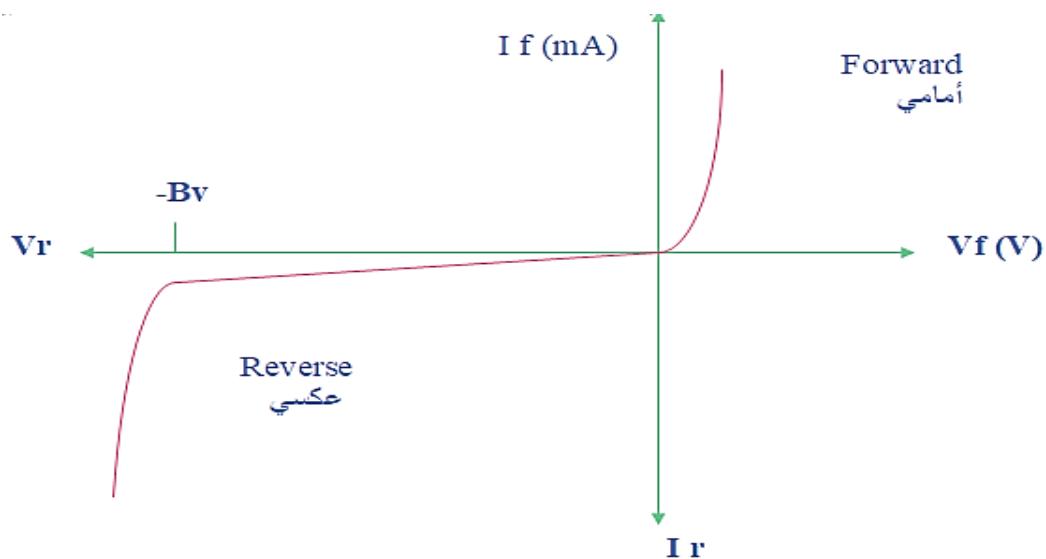وباستخدام قيم موجبة للفولتية وللتيار الأمامي . وقيم سالبة للتيار و الفولتية العكسية نستطيع أن نرسم منحني يمثل عمل الثنائي في الاتجاهين الأمامي و العكسي .



## دوائر الثنائي التوحيد او التقويم:


تستخدم دوائر التوحيد في تحويل مصدر القدرة ذي تيار المتناوب(AC) الى مصدر قدرة ذو تيار مستمر(DC) عن طريق الثنائي الموحد ويستخدم مصدر التيار المستمر(DC) في اغلب الدوائر الالكترونية.

### الموحد:

هو ثانوي يستخدم بعملية تحويل الكمية التناوبية الى مستمرة حيث يمرر التيار بالاتجاه الامامي ويمنع مروره بالاتجاه العكسي ويوجد عدة دوائر للتوكيد منه منها موحد نصف موجة و موحد موجة كاملة.
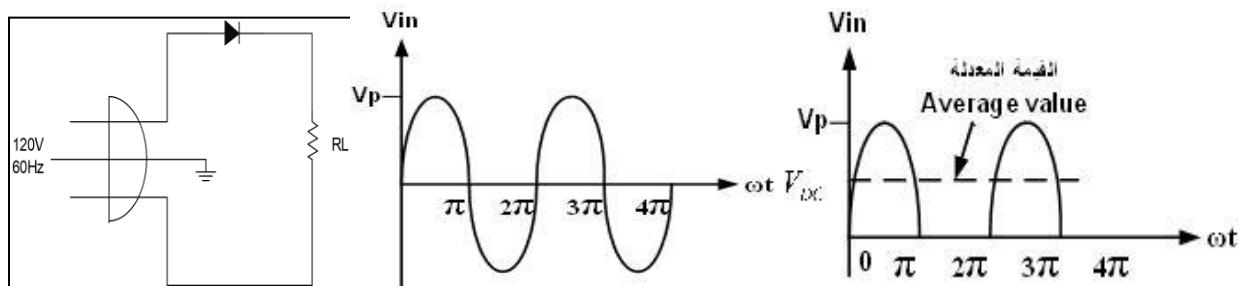
## مودع نصف الموجة Half-Wave Rectifier

وهي تلك الدائرة التي تحول فولتية التيار المتناوب (Ac) إلى فولتية تيار مستمر(Dc) نسبية. خلال نصف الذبذبة الموجب لفولتية الدخل يكون الثنائي منحاز أمامياً ويسمح للتيار بالمرور خلاله إلى مقاومة الحمل ، أما خلال نصف الذبذبة السالب فيكون الثنائي منحاز عكسيًّا ولا يسمح للتيار بالمرور خلاله إلى مقاومة الحمل . هذا هو السبب إن الفولتية على مقاومة الحمل (RL) عبارة عن إشارة نصف موجية. علماً أن موجة الدخل هي جيبية المتناوبة .



### حساب قيمة جهد جذر متوسط التربيع وقيمة جهد الذروه

قيمة جذر متوسط التربيع وتسمى بـ ( $V_{RMS}$ ) بالقيمة الفعلية المتناوبة ، بينما تحسب قيمة فولتية الذروة كالاتي

$$V_P = \sqrt{2} * V_{RMS}$$

### حساب قيمة جهد المعدل وتردد الإخراج

إن قيمة المعدل (average value) لجهد الخرج لمودع نصف الموجة تعرف أيضاً بالقيمة المستمرة لاشارة نصف موجية وتحسب كالتالي .

$$V_{DC} = \frac{V_P}{\pi}$$

حيث أن  $\pi$  تساوي تقريباً (3.14).


بينما تكون قيمة التيار المستمر على مقاومة حمل في موحد نصف الموجة هي  $I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R_L}$

لحساب قيمة تردد الارجاع نلاحظ ان الفترة (زمن الذبذبة) لإشارة الإخراج نفسها فترة إشارة الإدخال في موحد نصف الموجة . وكل ذبذبة في الإدخال تنتج ذبذبة واحدة في الإخراج وهذا هو السبب في إن تردد الإخراج في موحد نصف الموجة يساوي تردد الإدخال اي  $F_{in} = F_{out}$
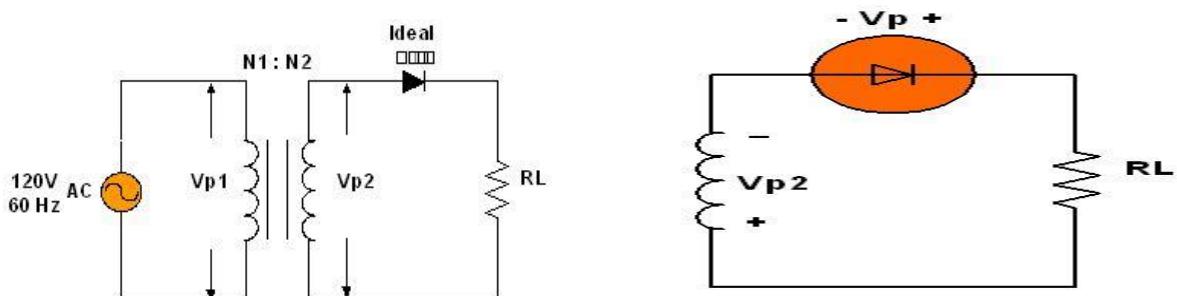
### المحول و فولتية الذروة العكسية

يمكن استخدام المحول (transformer) في مدخل الأجهزة الالكترونية ليتيح لنا رفع أو خفض الفولتية وكذلك يقوم بعزل الدائرة عن المصدر الخارجي مما يقلل احتمال الإصابة بصدمة كهربائية . حيث ان  $V_{p1}$  و  $V_{p2}$  تمثل قيمة الجهد على طرفي المحول الابتدائي والثانوي بينما  $N_1$  و  $N_2$  تمثل عدد لفات المحول الابتدائية والثانوية.

يمكن تمثيل فولتية الذروة العكسية في مقوم نصف موجة بذروة نصف الذبذبة السالبة للفولتية الثانوية  $V_{P2}$  ، وفي هذه الحالة يكون الثنائي في وضع عدم توصيل وبسبب عدم سريان التيار في الثنائي فإن الفولتية الثانوية العظمى تظهر عبر الثنائي ، تسمى بفولتية الذروة العكسية (PIV inverse voltage) وهي تمثل الفولتية العظمى التي يجب أن يتحملها الثنائي خلال الجزء العكسي من الذبذبة  $PIV=V_{P2}$  وتساوي



عيوب موحد نصف الموجة:



1- يحذف الجزء السالب ويسبب خسارة في الطاقة 2- الكمية المستمرة فيه قليلة

**مثال:** في دائرة موحد نصف الموجة المبينة في الشكل أدناه أوجد؟ 1- فولتية الذروة في النقطة (1)

2- ارسم شكل الموجة في النقطتين 1و2 3- احسب قيمة الفولتية المستمرة (Vd.c) والتيار المستمر(Id.c) على مقاومة الحمل(RL) 4- احسب فولتية الذروة العكسية (PIV) وتردد الإخراج

$f_{out}$

الحل:

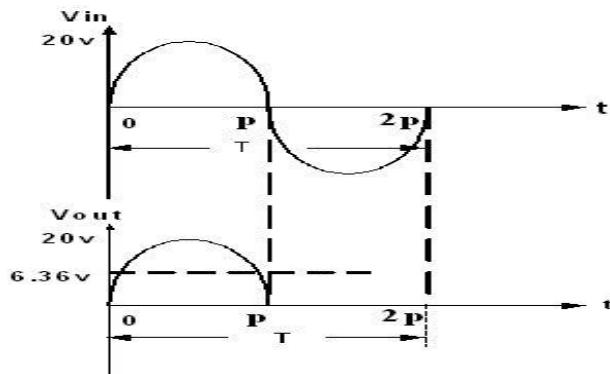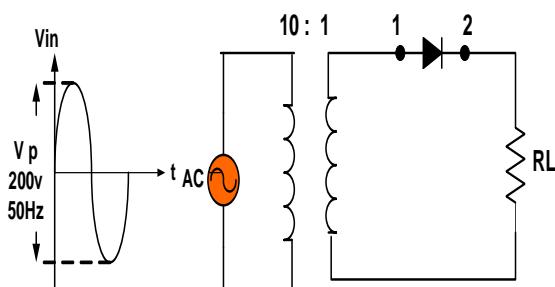

$$V_{P1} = 200v$$

$$\frac{V_{P1}}{V_{P2}} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow V_{P2} = \frac{V_{P1} * N_2}{N_1} \Rightarrow V_{P2} = \frac{200 * 1}{10} = 20v$$

$$V_{DC} = \frac{V_{P2}}{\pi} = \frac{20}{3.14} = 6.369v$$

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R_L} = \frac{6.369}{1 * 10^3} = 0.006369A \Rightarrow I_{DC} = 6.369mA$$

$$P.I.V = V_{P2} = 20v$$


$$f_{out} = f_{in} = 50HZ$$

مثال :

في دائرة موحد نصف الموجة المبينة في الشكل أدناه علماً أن نسبة المتران  $N_1 : N_2 = 4:1$  احسب 1- احسب

فولتية الحمل المستمرة ( $V_{dc}$ ) 2- جد تيار الحمل المستمر ( $I_{dc}$ ) 3- ما مقدار فولتية الذروة العكسية

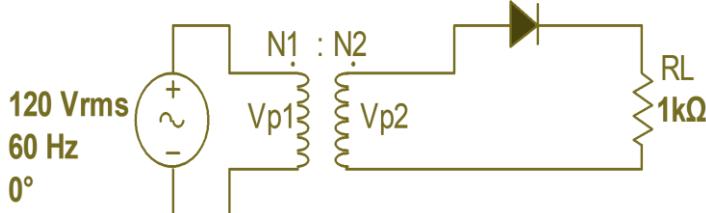4- احسب تردد الإخراج 5- ارسم موجة الإدخال والإراج  
مثالي



الحل:

$$V_{P1} = \sqrt{2} * V_{rms} = \sqrt{2} * 120v = 170v$$


$$\frac{V_{P1}}{V_{P2}} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow V_{P2} = \frac{N_2}{N_1} * V_{P1} \Rightarrow V_{P2} = \frac{1}{4} * 170v = 42.5v$$

$$V_{DC} = \frac{V_{P2}}{\pi} = \frac{42.5}{3.14} = 13.5v$$

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R_L} = \frac{13.5}{1 * 10^3} = 13.5mA$$

$$PIV = V_{P2} = 42.5v$$

$$f_{out} = f_{in} = 60Hz$$

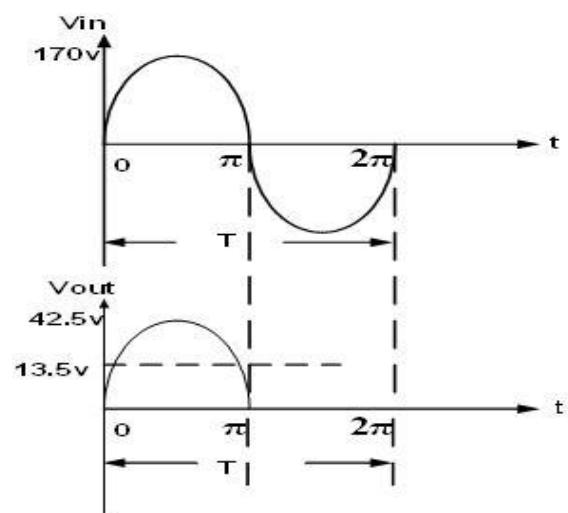

**الاختبار القبلي****املاء الفراغات التالية بما يناسبها من الكلمات**

- 1- عملية التوحيد يقصد بها تحويل فولتية التيار ----- الى فولتية التيار -----
- 2- دائرة موحد نصف الموجة تستخدم ثنائياً مقوم عدد -----
- 3- يتصل طرف المصعد للثنائي بمصدر ----- المراد توحيد ويتصل طرف المهبط ب-----
  
- 4- عند النصف الموجب لموجة الدخل يكون الثنائي منحاز ----- بينما يكون الثنائي منحاز ----- عند النصف السالب لموجة الدخل
- 5- في موحد نصف الموجة كل ذبذبة في ----- تنتج ذبذبة واحدة في الإخراج ولذلك يكون تردد الإخراج ----- لتردد الإدخال

**الاختبار البعدي**

- 1- ما لغرض من وجود المحول في إدخال معظم الأجهزة الالكترونية؟
- 2- ما المقصود بفولتية الذروة العكسية في موحد نصف الموجة؟

**مفاتيح اجوبة الاختبارات****الاختبار القبلي**

- 1- المتناوب, المستمر
- 2- واحد
- 3- الفولتية المتناوب, مقومة الحمل
- 4- أمامياً , عكسيأ
- 5- الدخل , مساوي

**الاختبار البعدي**

- 1- المحول يتيح لنا رفع أو خفض الفولتية. كذلك له ميزة أخرى وهي عزل الدائرة عن خط القدرة مما يقلل احتمال الإصابة بصدمة كهربائية.
- 2- فولتية الذروة العكسية تمثل الفولتية العظمى التي يجب أن يتحملها الثنائي خلال الجزء العكسي من الذبذبة  $PIV = -VP$
- 3-

$$VP(out) = VP(in) - 0.7v$$

$$VP(out) = VP(in) - 0.3 v$$

أ- في حالة استخدام الثنائي من مادة السليكون

ب- في حالة استخدام الثنائي من مادة الجermanيون

## موحدات الموجة الكاملة:


الفرق بين موحدات الموجة الكاملة وموحدات نصف الموجة وجود تيار عبر الحمل خلال موجة الدخل بأكملها و هناك نوعان من موحدات الموجة الكاملة وهما

- 1- موحد الموجة الكاملة بتفرع وسطي 2 - موحد الموجة الكاملة القنطري
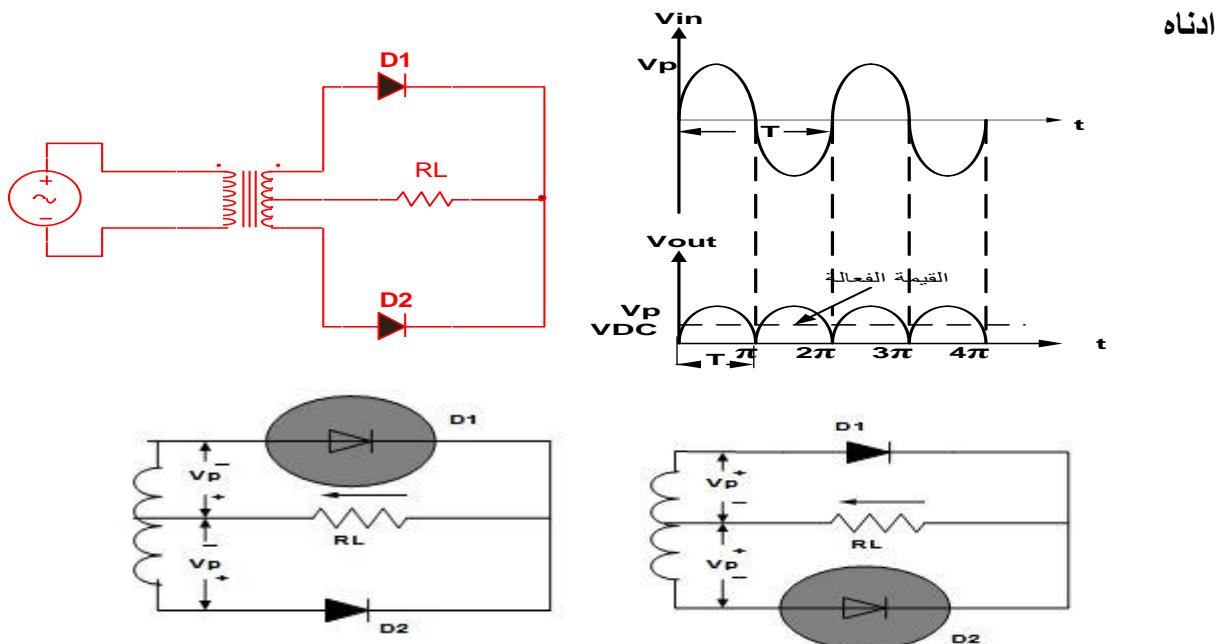
### موحد التفرع الوسطي (Center-tap rectifier)

خلال نصف الذبذبة الموجب لفولتية الملف الثانوي يكون الثنائي العلوي (D1) منحاز أماميا . و يكون الثنائي السفلي (D2) منحاز عكسيأ . لذلك يمر تيار في الثنائي العلوي و مقاومة الحمل والنصف العلوي من الملف .

وفي خلال نصف الذذبذبة السالب لفولتية الملف الثانوي يكون الثنائي العلوي (D1) منحاز عكسيأ . ويكون الثنائي السفلي D2 منحاز أماميا ولذلك سيمر تيار خلال الثنائي السفلي و مقاومة الحمل والنصف السفلي من الملف ، ويكون تيار الحمل بنفس اتجاه تيار الذذبذبة الموجب لذلك تكون محصلة التيار الكلي هي مجموعهما وهذا السبب في إن فولتية الحمل هي الإشارة الموجية الكاملة (full-wave) لاحظ الشكل في



### قيمة فولتية المعدل وتردد الإخراج لموحد بتفرع وسطي

1-إن عدد النبضات الموجية التي تحصل عليها في موحد موجة كاملة هي ضعف عدد النبضات في اخراج موحد نصف الموجة لذلك فإن قيمة الفولتية المستمرة لإشارة الموجة الكاملة تتضاعف ايضا  $V_{DC} = \frac{2V_P}{\pi}$

2- موحد الموجة الكاملة يسمح بمرور التيار عبر الحمل خلال نصف اشاره الادخال الموجبة والسلبية بينما موحد نصف الموجة يسمح بمرور التيار خلال النصف الموجب فقط، وبعبارة أخرى فان كل ذبذبة إدخال لموحد موجة كامله تنتج ذبذبتين في الإخراج نتيجتاً لذلك فان تردد موجة الاربع في موحد موجة كامله هو ضعف تردد موجة الادخال

$$f_{out} = 2f_{in}$$

### فولتية الذروة العكسية لموحد بتفرع وسطي (PIV)

إن الفولتية العكسية المسلطه على الثاني الغير موصى هي ضعف قيمة الادخال

#### \*مميزات وعيوب موحد الموجة الكاملة؟


1-يعطي فولتية مستمرة ضعف ما هو موجود في موحد نصف الموجة

2- لا يحذف الجزء السالب من الاشاره اي لايسكب خساره في الطاقة

3- يستخدم محول التفرع الوسطي ولايعلم في حالة عطلاها

4- يستخدم دايدود عدد اثنان مما يسبب خساره في الطاقة

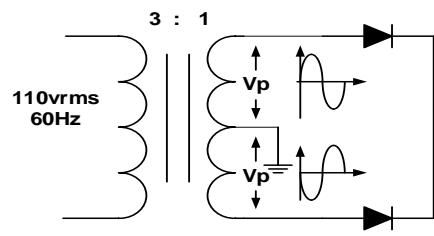**مثال:** في دائرة الموحد الموضحة في الشكل المجاور إذا كانت مقاومة الحمل هي ( $68\Omega$ ) احسب القدرة المستمرة المبددة على الحمل، PIV، تردد الخرج  $f_{out}$ . ارسم الموجة على نصف الملف الثانوي و الحمل؟



$$V_{P1} = \sqrt{2} * 110V_{rms} = 155.5V$$

$$\frac{V_{P1}}{V_{P2}} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow V_{P2} = V_{P1} * \frac{N_2}{N_1}$$

$$V_{P2} = 155.5 * \frac{1}{3} = 51.833V$$

$$V_P = \frac{V_{P2}}{2} = \frac{51.833}{2} \approx 26V$$


$$V_{DC} = \frac{2V_P}{\pi} = \frac{2 * 26}{3.14} = 16.56V$$

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R_L} = \frac{16.56}{68} = 0.2435A$$

$$P_{DC} = V_{DC} * I_{DC} \rightarrow P_{DC} = 16.56 * 0.2435 = 4W$$


$$PIV = 2V_P = 2 * 26 = 52V$$

$$f_{out} = 2f_{in} = 2 * 60 = 120Hz$$

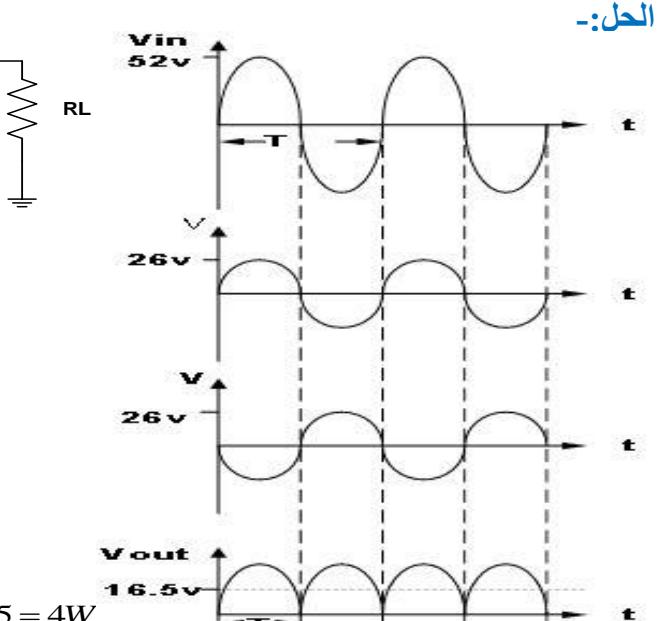

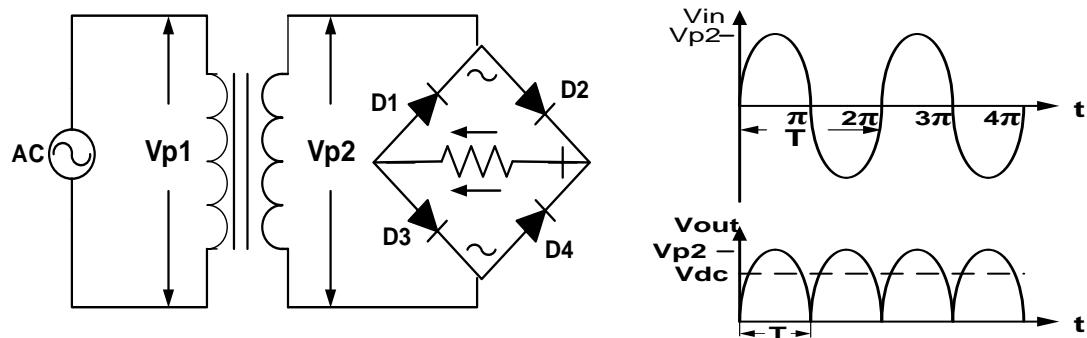**المقطرى (Bridge rectifier):**

المقطرى (موحد) قنطرى وهو أكثر المقومات استعمالاً. في خلال نصف الذبذبة الموجب من الفولتية الثانوية يكون الثنائيان (D1&D4) منحازين أماميا بينما الثنائيان (D2&D3) منحازين عكسيا ولذلك يمر التيار خلال D2,D3 ومقاومة الحمل . أما خلال نصف الذبذبة السالب فأن الثنائيان (D1&D4) منحازين عكسيا فيمر التيار عبر D1,D4 ومقاومة الحمل وبينما الثنائيان (D2&D3) منحازين عكسيا فيمر التيار عبر D2&D3 ومقاومة الحمل وبنفس اتجاه التيار السابق وهذا السبب بان فولتية الحمل هي إشارة الموجة الكاملة المبنية بشكل موجة الآخر.





إن القيمة المعدل أو القيمة المستمرة للفولتية (VDC) للقنطرة هي :

$f_{out} = 2f_{in}$  يكون تردد الإخراج ضعف تردد الإدخال

أما قيمة فولتية الذروة العكسية فهي

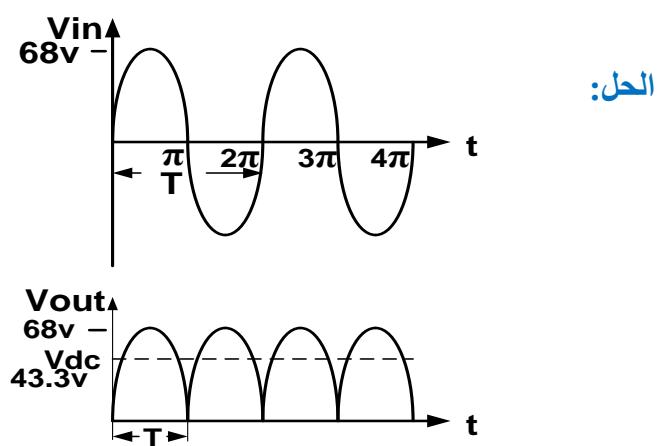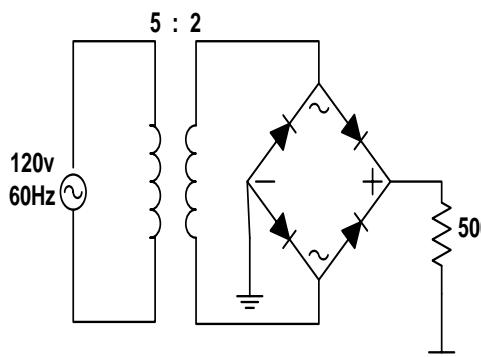**مثلا:** في دائرة الموحد القنطرى والمبنية بالشكل أدناه أوجد مقدار فولتية الحمل المستمرة (Vdc). احسب تيار الحمل المستمر، جد القدرة المبددة على الحمل ، ما مقدار تردد الإخراج وفولتية الذروة العكسية ، ارسم شكل موجة الإدخال والإخراج ؟



$$V_{P1} = \sqrt{2} * V_{RMS}$$

$$V_{P1} = \sqrt{2} * 120v \approx 170v$$

$$\frac{V_{P1}}{V_{P2}} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow V_{P2} = \frac{N_2}{N_1} V_{P1}$$

$$V_{P2} = \frac{2}{5} * 170v = 68v$$

$$V_{DC} = \frac{2V_{P2}}{\pi} = \frac{2 * 68}{3.14} = 43.3v$$

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R_L} = \frac{43.3}{500} = 0.0866A$$

$$P_{DC} = I_{DC} * V_{DC}$$

$$P_{DC} = 0.0866 * 43.3 = 3.75W$$

$$f_{out} = 2f_{in} = 2 * 60Hz = 120Hz$$

$$PIV = V_{P2} = 68v$$

### \*مميزات وعيوب المقوم القنطري

**المميزات:** يعطي فولتية مستمرة مضاعفة والحمل المستخدم معه ليس ضروري لذلك يكون الاكثر استخداما

**العيوب:**

1- يستخدم 4 ثانيات مما يسبب كلفة اقتصادية

2- في كل نصف موجة ينحاز ثانوي اماميا بالحالة العملية ويستهلك المصدر على كل ثانٍ 0.7 فولت اذ

يكون هناك ضياع بالجهد مقداره 1.4 من فولتية الملف الثانوي لذلك لا يستخدم الموحد القنطري مع

الفولتيات القليلة

## الاسبوع السابع - العاشر

### المرشحات (FILTERS)

إن اخراج دوائر التوحيد هو الفولتية المستمرة النبضية التي تستخدم في شحن البطاريات وتحريك المركبات المستمرة. إما ما نحتاجه فعلاً فهي الفولتية المستمرة ثابتة القيمة التي تشبه فولتية البطارية ، ولتحويل إشارات نصف موجة أو إشارات موجة كاملة إلى فولتيات مستمرة يجب أن نرشح filter أو ننعم smooth المتغيرات المتناوبة باستخدام المرشحات الحثية والسعوية.


أنواع المرشحات

1- مرشح الإدخال الخانق

2- مرشح الإدخال السعوي
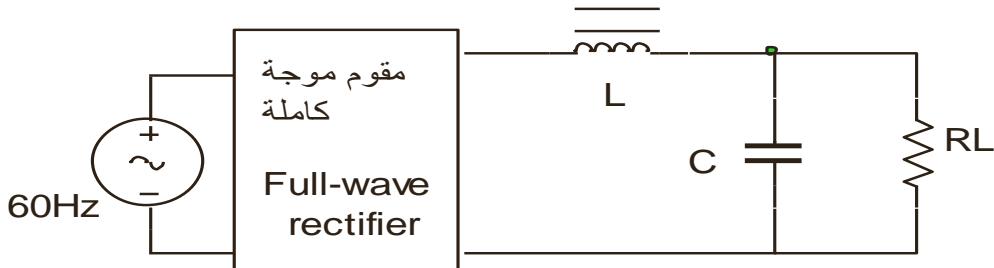
## مرشح الإدخال الخانق (Choke-input filter) : LC

يعمل موحد الموجة الكاملة بتغذية ملفاً خانقاً choke (ملف محاثة ذو قلب حديدي) ومتعددة ومقاومة حمل حيث تربط المحاثة والمتعددة قبل الحمل. تكون الموجة الخارجية من الموحد لها مركبتان إحداهما مركبة مستمرة (نريدها) ومركبة متذبذبة (غير مرغوب فيها). يسمح الملف الخانق للمركبة المستمرة بالمرور خلاله لأن  $XL$  تساوي صفر بالنسبة للتيار المستمر ( $\text{التردد}=0$ ) وبما إن المتعددة تمثل دائرة مفتوحة (اللانهاية) عند تردد مقداره صفر ولذلك فإن كل التيار المستمر الخارج من الملف الخانق يمر خلال المقاومة  $RL$ .



أما المركبة المتذبذبة الخارجية من الموحد فلها تردد مقداره  $120\text{Hz}$  ويقوم الخانق بجزء هذه المركبة المتذبذبة لأن  $XL$  تكون كبيرة عند هذا التردد كذلك تقوم المتعددة بتمرير أي مركبة متذبذبة استطاعة المرور خلال الملف الخانق بدلاً من المرور خلال  $RL$  لأن  $X_C$  قليلة بالنسبة للتيار المتذبذب (دائرة قصر). وبذلك فإن الملف الخانق والمتعددة يعملان عمل مقسم فولتية متذبذبة الذي يوهن أو يقلص المركبة المتذبذبة.

### حساب الأخرج المستمر

إخراج المرشح هو مركبة مستمرة كبيرة وأخرى متذبذبة صغيرة. وتحسب المركبة المستمرة بالمعادلة التالية:


$$V_{DC} = \frac{R_L}{R + R_L} V'_{DC}$$

حيث إن:

$R$  مقاومة الخانق المستمرة

$V'_{DC}$  الفولتية المستمرة على مقاومة الحمل  $R_L$

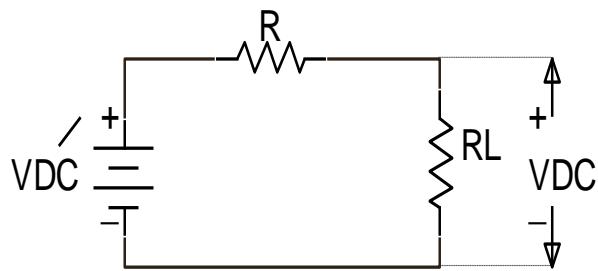
هي الفولتية المستمرة الخارجية من موحد الموجة الكاملة.



إن مقاومة الحمل ومقاومة الخانق يشكلان مقسم فولتية عند تردد مقداره صفر حيث تكون  $R$  أصغر بكثير من  $RL$  لذلك فإن معظم الفولتية المستمرة تصل إلى الحمل
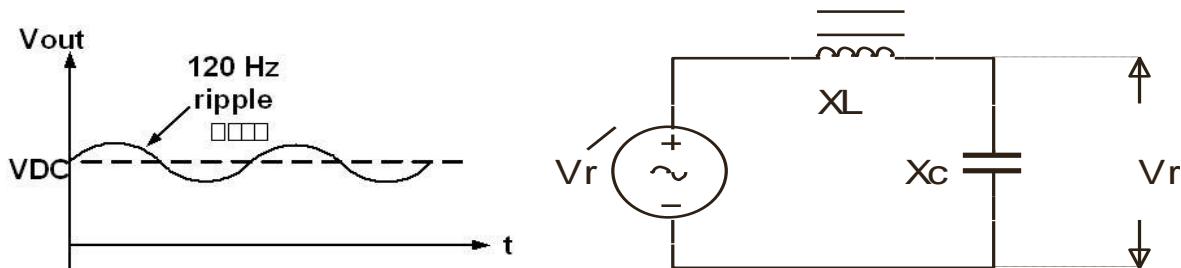
## تموج الإخراج

الشكل أدناه يبين تردد الإشارة المتناوبة الخارجية من موحد الموجة الكاملة مقداره (120Hz) ويكون توهين هذه الإشارة شديد. إن هذه التذبذبات الغير مرغوب فيها والموجودة فوق المركبة المستمرة تدعى التموج ripple. إن التموج يكون صغير لأن  $X_L$  أكبر بكثير من  $X_C$  كما إن  $X_C$  أصغر بكثير من  $RL$ .



ويمكن حساب قيمة فولتية التموج  $V_r$  بالمعادلة التالية:

$$V_r = \frac{X_C}{X_L} V_r$$

وفي هذه المرحلة يمكننا استخدام المعادلة التالية في تحاليلنا

$$V_r = 5.28 \left( 10^{-7} \right) \frac{V_p}{LC}$$

ويفضل استخدام مقومات موجة كاملة لأن تردداتها مضاعف وهذا يعني قيم (L و C) أصغر

## عامل التموج

عامل التموج **ripple factor**: هو رقم يستخدم للمقارنة بين أجهزة القدرة ويعرف كنسبة مئوية ويستخدم لغرض المقارنة بين أجهزة القدرة حيث كلما كانت قيمة  $r$  أصغر كان ذلك الجهاز أفضل

$$r = \frac{V_r}{V_{DC}} \times 100\%$$


## المحاثة الحرجة

تعرف المحاثة الحرجة : **critical inductance** بالمحاثة الصغرى التي تعطي ترشيحاً جيداً . تحسب قيمة المحاثة الحرجة لمقوم موجة كاملة عند تردد دخل مقداره (60Hz) بالمعادلة :

$$L_{critical} \cong \frac{R_L}{1000}$$

وكلما كبرت المحاثة عن تلك القيمة كان الترشيح طبيعي.

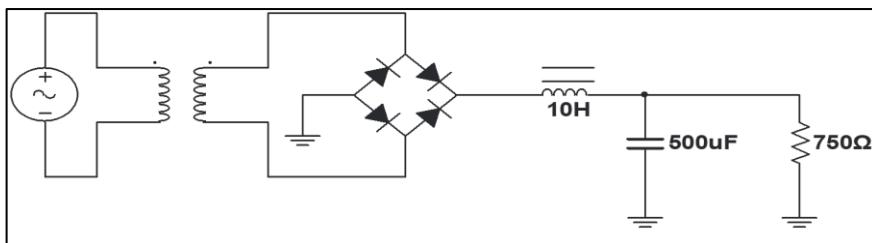**مثال:** للدائرة التالية إذا كانت إشارة الموجة الكاملة عند مدخل الخانق فولتية ذروة مقدارها 25.7v . فلو كان للخانق مقاومة مستمرة مقدارها  $25\Omega$  . فما مقدار فولتية الإخراج المستمرة؟ وما مقدار تموج الإخراج؟ وما مقدار عامل التموج؟



الحل:


$$V'_{DC} = \frac{2V_p}{\pi} = \frac{2 * 25.7}{3.14} = 16.4v$$

$$V_{DC} = V'_{DC} * \frac{R_L}{R + R_L} = 16.4 * \frac{750}{25 + 750} = 15.9v$$

$$V_r = 5.28 * 10^{-7} \frac{V_p}{LC} = 5.28 * 10^{-7} * \frac{25.7}{10 * 500 * 10^{-6}}$$

$$V_r = \frac{0.528 * 25.7}{5000} = 0.00271v = 2.71mv$$

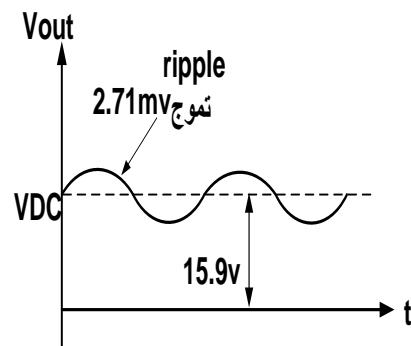
$$r\% = \frac{V_r}{V_{DC}} * 100\% = \frac{0.00271}{15.9} * 100\% = 0.017\%$$


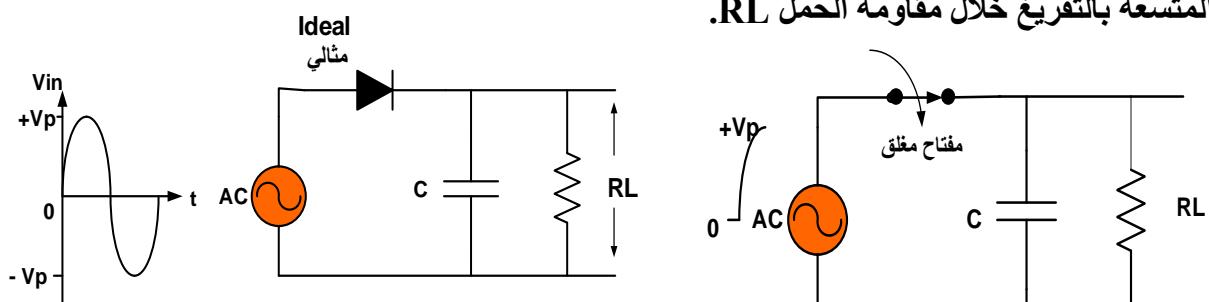
### (Capacitor-input filter) : RC

مرشح الإدخال السعوي يعتمد على كشف الذروة بدلاً من كشف القيمة المعدلة كما في مرشح الإدخال الخائق حيث يتم استخدام المتستعة عوضاً عن الملف الخائق وبالتالي يتغير عمل المرشح من كشف القيمة المعدلة إلى كشف الذروة. الشكل أدناه يبين دائرة مرشح الإدخال السعوي. خلال ربع الذبذبة الأول من فولتية الإدخال يكون الثنائي في وضع انحياز أمامي يظهر كمفتوح مغلق لذا فإن المتستعة تتشحن إلى  $+V_p$ . حال عبور الذروة يتوقف الثنائي عن التوصيل وكان المفتاح قد أنتفخ. والسبب في ذلك لأن المتستعة انشحنة إلى فولتية  $+V_p$  وعندما يصبح مصدر الفولتية أقل من  $+V_p$  تحاول المتستعة أن ترغم تيار على الرجوع خلال الثنائي مما يجعل الثنائي في وضع انحياز عكسي. وبما أن الثنائي في حالة عدم توصيل لذلك


تبعد المتستعة بالتفريغ خلال مقاومة الحمل  $RL$ .



ان ثابت الزمن ( $RLC$ ) اكبر بكثير من فترة ذبذبة اشارة الإدخال ( $T$ ) ، ولهذا السبب فان المتسعة ستفقد جزء صغير من شحنتها. وبالقرب من ذروة الإدخال الموجية التالية يتحول الثاني إلى وضع التوصيل لفترة وجيزة ويعيد شحن المتسعة .

الشكل ادناه يبين موجة الإخراج لمرشح الإدخال السعوي مع مقوم نصف موجة ولفولتية ذروة  $V_p$ . إن فولتية إشارة الخرج ثابتة تقريباً واختلافها الوحيد عن الفولتية المستمرة أصلصرفة هي التموج الصغير الناتج عن شحن وتفریغ المتسعة ، وكلما كان التموج صغيراً كان ذلك أفضل.

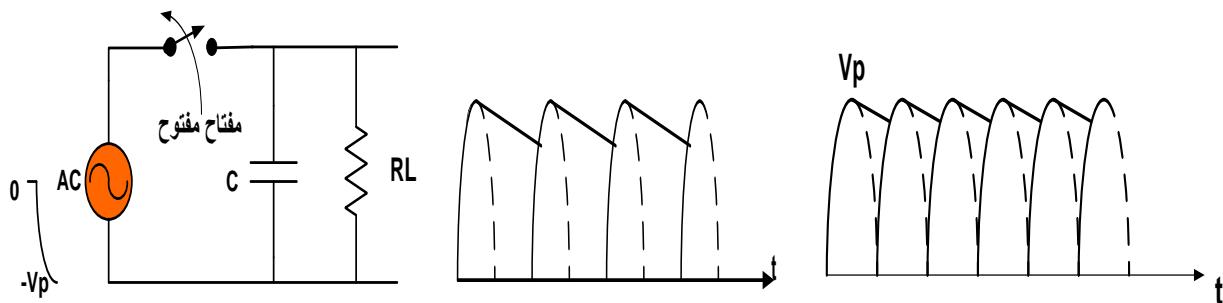ان الزمن الذي تستغرقه المتسعة بشحن وتفریغ شحنتها يسمى ثابت الزمن ويتميز بأنه طويل لذلك يستخدم مقوم موجة كاملة (قاطري أو مأخذ وسطي ) مربوط مع متسعة ينتج تقويم ذروة أفضل لأن المتسعة تتشحن مرتين خلال زمن الذبذبة الواحدة لذا يكون التموج اصغر



### ثابت الزمن

إذا كان تردد الإدخال لدائرة موجة كاملة مقداره (60Hz) يكون تردد الإخراج (120Hz) ولذلك فإن فترة

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{120} = 8.33ms$$

والحصول على ثابت زمن طويل يجب أن يكون حاصل ضرب  $RL$  في  $C$  اكبر بكثير من (8.33ms) ولكن

$$R_L * C \geq 83.3ms$$


وعندما يتحقق هذا الشرط نستطيع استخدام التقارب التالي مع مقومات ذروة الموجة الكاملة

$$V_{DC} = \left(1 - \frac{0.00417}{R_L * C}\right) * V_p \dots V_r = \frac{0.0024 * V_p}{R_L * C}$$

$$r = \frac{V_r}{V_{DC}} * 100\% \quad \text{قيمة عامل التموج تحسب بالمعادلة}$$

$$C_{min} = \frac{0.24}{r * R_L} \quad \text{إن اصغر قيمة لسعة المتسعة التي تعطي ترسيحاً جيداً تحسب بالمعادلة}$$

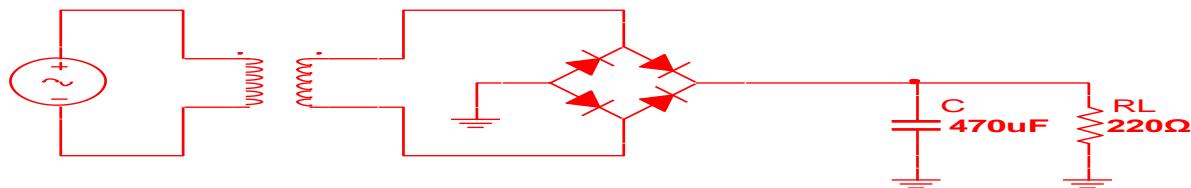**مثال:** في الدائرة الموضحة أدناه إذا كانت ذروة الفولتية الثانوية تساوي (30v) . احسب فولتية الإخراج المستمرة وما مقدار التموج وما عامل التموج ؟ علماً أن الثنائيات مثالية



**الحل:** يجب أن نتأكد من أن عامل الزمن أكبر من  $83.3\text{ms}$

$$V_{DC} = \left(1 - \frac{0.00417}{R_L * C}\right) * V_P = \left(1 - \frac{0.00417}{0.103}\right) * 30 = 28.8\text{v}$$

$$Vr = \frac{0.0024}{R_L * C} * V_P = \frac{0.0024}{0.103} * 30 = 0.699\text{v}$$

$$r\% = \frac{Vr}{V_{DC}} * 100\% = \frac{0.699}{28.8} * 100\% = 2.427\%$$


**مثال:** على مقوم ذروة موجة كاملة أن يواجه المواصفات التالية ، احسب

القيمة الصغرى لسعة الترشيح التي يحتاجها ؟

$$C_{min} = \frac{0.24}{r * R_L} = \frac{0.24}{2 * 10 * 10^3} = 0.000012\text{F} = 12\mu\text{F}$$

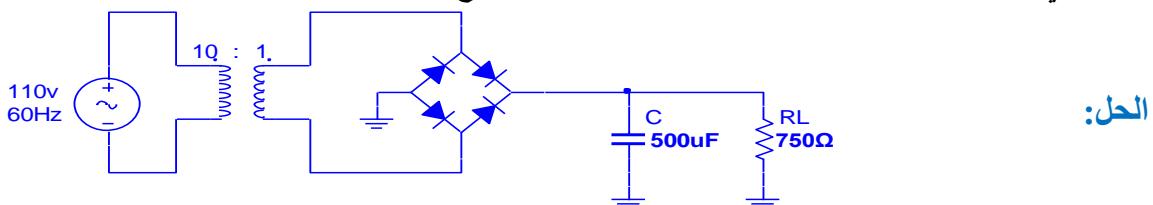**الحل:**

**مثال:** في الدائرة الموضحة بالشكل أدناه اوجد عامل التموج ؟



$$R_L * C = 750 * 500 * 10^{-6} = 0.375\text{s} = 375\text{ms}$$

$$375\text{ms} > 83.3\text{ms}$$

$$V_{P1} = \sqrt{2} * 110 \approx 155\text{v}$$

$$\frac{V_{P1}}{V_{P2}} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow V_{P2} = \frac{N_2}{N_1} * V_{P1} \rightarrow V_{P2} = \frac{1}{10} * 155 = 15.5\text{v}$$

$$V_{DC} = \left(1 - \frac{0.00417}{R_L * C}\right) * V_P = \left(1 - \frac{0.00417}{0.375}\right) * 15.5 = 15.327\text{v}$$

$$Vr = \frac{0.0024}{R_L * C} * V_P = \frac{0.0024}{0.375} * 15.5 = 0.099\text{v};$$

$$r\% = \frac{Vr}{V_{DC}} * 100\% = \frac{0.099}{15.327} * 100\% = 0.647\%$$





**الحل:**

## مضاعفات الفولتية (Voltage multiplier)

هو عبارة عن مقومي ذروة أو أكثر لغرض إنتاج فولتية مستمرة تساوي قيمتها أضعاف قيمة فولتية الإدخال { $2V_p$  أو  $3V_p$  أو  $4V_p$ } وهكذا } إن هكذا مجهزات قدرة تستخدم لتجهيز فولتية عالية وتيار قليل مثل تجهيز أنبوب الأشعة المهبطية .
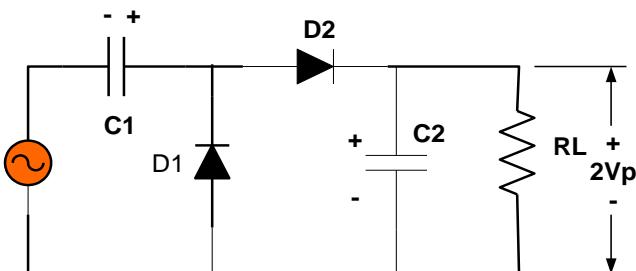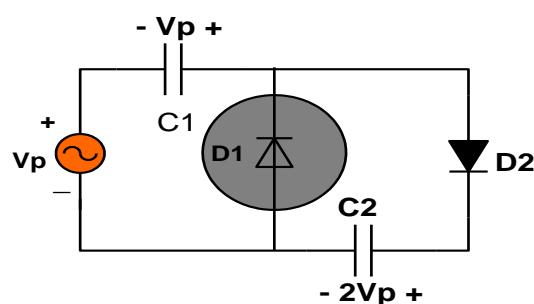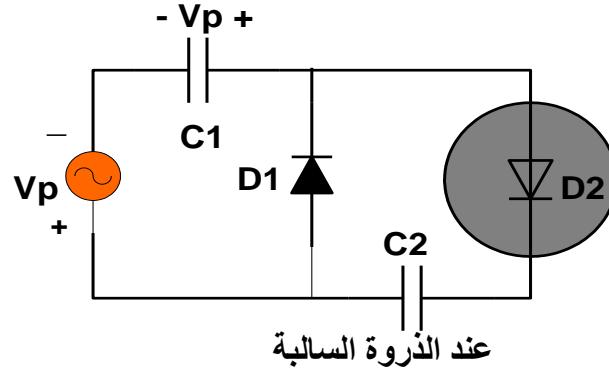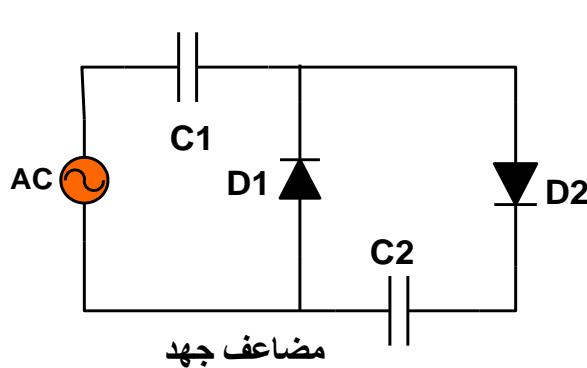
### (Voltage Doubler): مضاعف الفولتية إلى الضعف


وهو ناتج عن ربط موحد ذروة معاً ، عند الذروة السالبة يكون (D1) منحاز أمامياً أما (D2) فيكون منحاز عكسياً ، وهذا يؤدي إلى شحن المتّسعة  $C_1$  إلى فولتية الذروة  $V_p$  . أما عند الذروة الموجبة يكون (D1) منحاز عكسياً ويكون الثاني (D2) منحاز أمامياً وبما أن المصدر والمتسعة ( $C_1$ ) مربوطان على التوالي ، ستشحن المتّسعة ( $C_2$ ) إلى ( $2V_p$ ) وبعد عدة ذبذبات تبلغ الفولتية على ( $C_2$ ) المقدار ( $2V_p$ ) . ويمكن إعادة رسم دائرة مضاعف الفولتية إلى الضعف مع ربط مقاومة الحمل مع مراعاة قيمة مقاومة الحمل كلما كانت كبيرة بقية فولتية الإخراج تساوي تقريباً ( $2V_p$ ) ، وهكذا تكون فولتية الإخراج ضعف ذروة فولتية الإدخال مع بقاء الحمل خفيفاً وثابت الزمن طويلاً.



## مضاعف الفولتية إلى ثلاثة أضعاف: (Voltage Tripler)

ويتكون من ربط ثلاث مقاطع من مقوم الذروة . إن مقومي الذروة الأوليين يعملان عمل مضاعف فولتية إلى الضعف حيث يكون الثنائيات (D1) مع (D3) منحاز اماميا عند نصف الذبذبة السالب مما يؤدي إلى شحن المتعدة (C1) إلى  $V_p$  وكذلك تشحن المتعدة (C3) إلى  $(2V_p)$ . أما عند نصف الذبذبة الموجب فيكون الثنائي (D2) منحاز اماميا فيؤدي إلى شحن المتعدة (C2) إلى  $(2V_p)$ . إخراج الدائرة يظهر عبر (C1) و (C3) ويربط الحمل عبر إخراج الدائرة . وطالما كان ثابت الزمن طويلاً كان الإخراج

تقريباً  $(3V_p)$

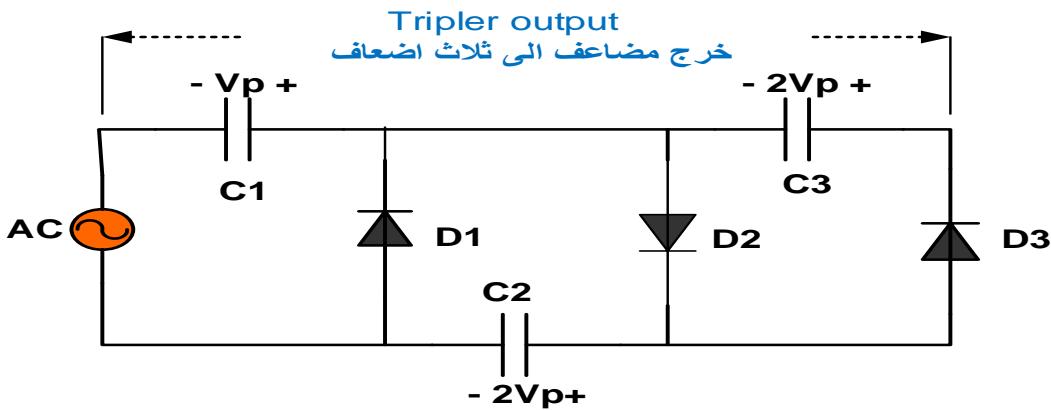


## دوائر التقليم Clipping

في بعض المنظومات الالكترونية نرغب أحياناً بإزالة فولتيات الإشارة فوق أو تحت مستوى فولتية معين وباستخدامنا الثنائيات المقلمة يمكننا الحصول على الإزالة.
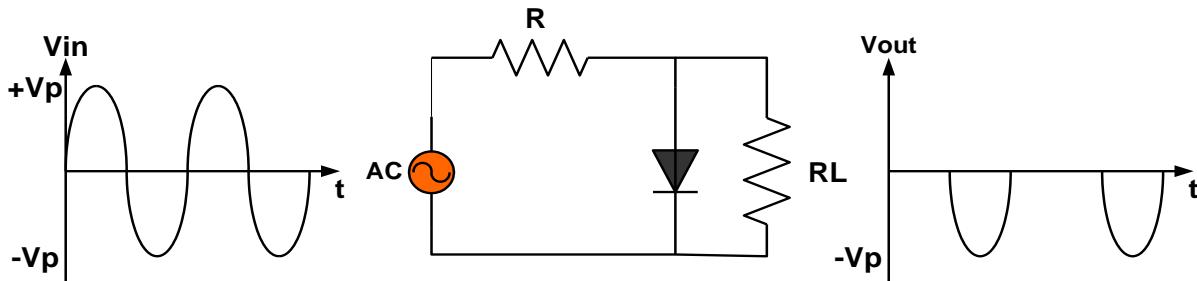
### المقلم الموجب: (Positive Clipper)


تعمل هذه الدائرة على إزالة الأجزاء الموجبة من الموجة والمبنية بالشكل أدناه والذي نلاحظ فيه إن جميع الأجزاء الموجبة لإشارة الإدخال قد أزيلت من إشارة الإخراج . خلال نصف الذبذبة الموجب لفولتية الإدخال يكون الثنائي منحاز اماميا ويعمل كمفتاح مغلق وكتقريب أولي لفولتية على دائرة القصر تساوي صفر. لذلك تكون فولتية الإخراج تساوي صفر لكل نصف ذبذبة موجب لإشارة إدخال الدائرة . وتكون كل الفولتية قد هبطت على المقاومة  $R$ .اما خلال نصف الذذبذبة السالب لإشارة الإدخال يكون الثنائي منحاز عكسي وكتأنه مفتاح مفتوح وبالتالي تعمل الدائرة كمفتاح فولتية وباخراج قدره  $V_{out} = \frac{R_L}{R+R_L} V_P$  و تكون  $RL$  اكبر بكثير من  $R$  ولذلك  $V_{out} \approx -V_P$

أما في التقريب الثاني ، يقطع شناي السليكون الموصل فولتية ( $0.7\text{v}$ ) للتغلب على الجهد الحاجز ولذلك تقطع إشارة الإخراج الموجبة قرب ( $+0.7\text{v}$ ) وليس قرب الصفر أما إذا استخدم شناي الجيرمانيوم فتقطع قرب ( $+0.3\text{v}$ ).


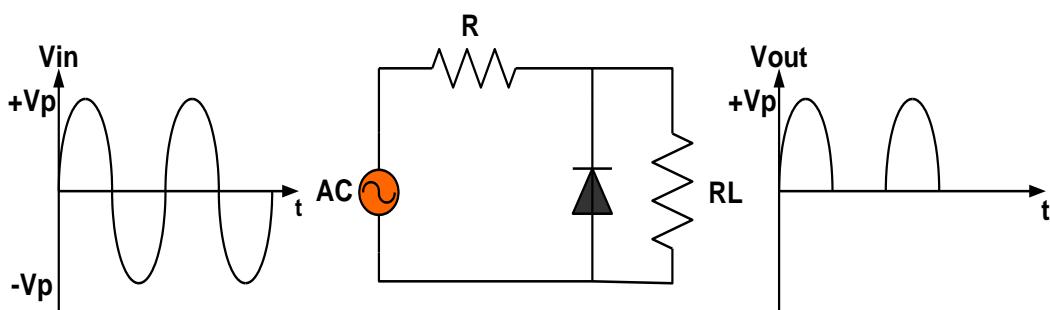
### المقلم السالب: (Negative Clipper)

تعمل هذه الدائرة على إزالة الأجزاء السالبة من الموجة والذي نلاحظ إن جميع الأجزاء السالبة لإشارة الإدخال قد أزيلت من إشارة الإخراج ولو عكسنا أقطاب الثنائي الموضح في الشكل أدناه سنلاحظ بأن الثنائي سيكون منحاز عكسيًا خلال نصف الموجة الموجب وبالتالي يكون اخراج الدائرة هو نصف الموجة الموجب ويتم حساب قيمة الاصدار عن طريق مقدار الجهد السالب صفر عند الاصدار وذلك سنهحصل على مقلم سالب حيث انه يقوم بازالة جميع الإشارة تحت مستوى الصفر فولت




### المقلم المنحاز: (Biased clipper)

في بعض التطبيقات قد تحتاج مستوى تقليم مختلف عن الصفر. باستخدامنا المقلم المنحاز نستطيع تحريك مستوى التقليم إلى مستوى موجب أو سالب.

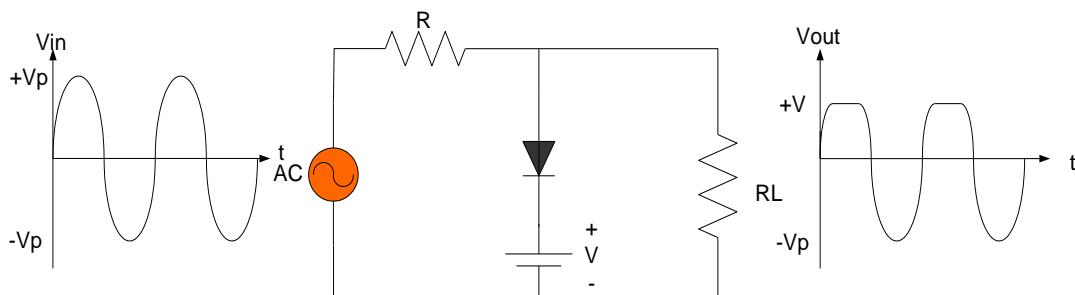
## المقلم المنحاز الموجب (positive biased clipper):

يبين الشكل أدناه مقلم منحاز موجب **positive biased clipper** ولكي يكون الثنائي في حالة توصيل يجب على فولتية الإدخال أن تكون أكبر من (+V). وعندما تكون فولتية الإدخال ( $V_{in}$ ) أكبر من (+V) يعمل الثنائي مثاليًا عمل مفتاح مغلق وتساوي فولتية الإخراج (+V) ويبقى مستوى فولتية الإخراج (+V) طالما زادت فولتية الإدخال عن مستوى (+V). عندما تقل فولتية الإدخال عن (+V) يصبح الثنائي مفتاح مفتوح (غير موصل) وبذلك تصبح الدائرة مقسم فولتية . وبما أن قيمة مقاومة الحمل  $RL$  عادةً أكبر بكثير من قيمة المقاومة  $R$  ولذلك فإن معظم فولتية الإدخال تظهر في الإخراج


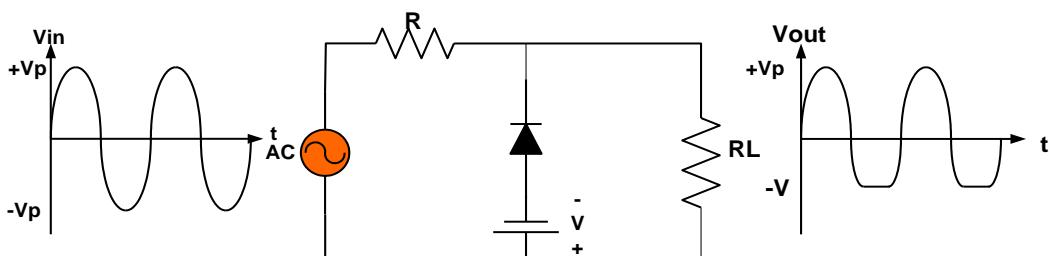
## المقلم المنحاز السالب (Negative biased clipper):


اذا عكسنا الثنائي وكذلك عكسنا البطارية كما في الشكل في هذه الحالة نحصل على مقلم منحاز سالب **Negative biased clipper** والذي تعمل دائريته عكس عمل دائرة المقلم المنحاز الموجب حيث يكون تحديد فولتية القطع في الجزء السالب (-V) . ويكون الثنائي في حالة توصيل عندما تكون فولتية الإدخال أكبر من (-V) حيث يعمل الثنائي عمل مفتاح مغلق وتساوي فولتية الإخراج (-V) وتستقر على هذه القيمة طالما كانت فولتية الإدخال أكبر من (-V). عندما تقل فولتية الإدخال عن (-V) يصبح الثنائي مفتاح مفتوح (غير موصل) وبذلك تصبح الدائرة مقسم فولتية . وبما أن قيمة مقاومة الحمل  $RL$  عادةً أكبر بكثير من قيمة المقاومة  $R$  ولذلك فإن معظم فولتية الإدخال تظهر في الإخراج كما نلاحظ في رسم شكل موجة الإخراج أدناه.


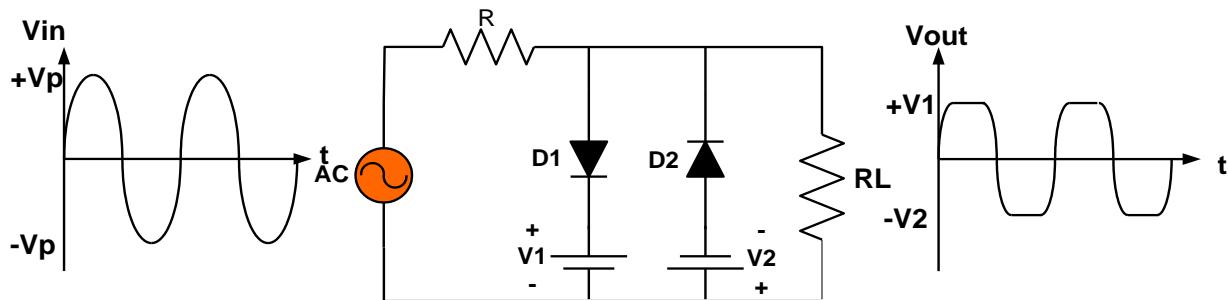
## المقلم المركب (Compound Clipper):

وهو عملية جمع مقلم منحاز موجب و مقلم منحاز سالب ، لاحظ الشكل أدناه . يتحول الثنائي D1 إلى حالة التوصيل عندما تكون فولتية الإدخال اكبر من ( $+V_1$ ) ولهذا فان فولتية الإخراج تساوي ( $+V_1$ ) عندما تكون ( $V_{in}$ ) اكبر من ( $+V_1$ ) ومن جهة أخرى وعندما تكون فولتية الإدخال  $V_{in}$  أكثر سالبيه من ( $-V_2$ ) يتحول الثنائي (D2) إلى حالة التوصيل.

ولذلك فان فولتية الإخراج تساوي ( $-V_2$ ) طالما كانت فولتية الإدخال أكثر سالبيه من ( $-V_2$ ) ، وعندما تقع  $V_{in}$  بين ( $+V_1$ ) و ( $-V_2$ ) لا يوصل أي من الثنائيين وبما أن  $R_L$  اكبر بكثير من  $R$  ولذلك فان معظم فولتية الإدخال تظهر عبر الإخراج . في حالة أن أشارة الإدخال كانت كبيرة أي أن  $V_p$  اكبر بكثير من مستوى القطع ( الموجب و السالب ) ستظهر موجة الإخراج تشبه الموجة المربعة .



## ثنائي زينر : (Zener diode)

هو عبارة عن ثباتي (وصلة p-n) مصنوعة من مادة السليكون ويختلف عن الثنائي المقوم كونه مصمم للعمل في منطقة الانكسار ، ولذلك يسمى أحياناً بثباتي الانكسار **breakdown diode** ويعتبر ثباتي زينر العمود الفقي لمنظمات الفولتية **voltage regulators**. ويمكن التحكم في قيمة جهد الانكسار وذلك بتغيير مستوى التعليم حيث تتراوح فولتيات الانكسار من (2v) إلى (200v) ، وعند تسليط فولتيات عكسية تجذب فولتية انكسار زينر نحصل على مكون يعمل عمل مصدر فولتية ثابتة .

## الانكسار الانهيارى : (Avalanche effect)


عندما تصل الفولتية العكسيه إلى قيمة الانكسار فإن الحاملات الأقلية في منطقة الاستنزاف تتوجه وتصل إلى سرع عاليه تمكناها من زحزحة الكترونات تكافؤية في المدارات الخارجيه . إن هذه الالكترونات المتحركة حدثاً يمكنها أن تكتسب سرع عاليه وبذلك تطلق الكترونات تكافؤية أخرى ، ويحصل الانهيار عند فولتية اكبر تقريباً من (6v).

**انكسار زينر : (Zener effect)**

عند تعليم ثنائي ما بغزاره تكون طبقة الاستنزاف ضيقة جداً ولذلك فان المجال الكهربائي يكون شديداً على طبقة الاستنزاف . وعندما تصل شدة المجال إلى حوالي (300,000v) لكل سنتيمتر فإن هذه الشدة تكفي لسحب الالكترونات من مدارات التكافؤ ، إن توليد الالكترونات حرقة بهذه الطريقة تدعى انكسار زينر .

**منحنى الخواص لثنائي زينر**

الشكل ادناه يوضح منحنى الخواص لثنائي زينر والرمز المستخدم له ، ونلاحظ من الشكل أن ثنائي زينر له نفس خواص الثنائي المقوم في حالة الانحياز الأمامي أما في حالة الانحياز العكسي فان تيار الثنائي يكون ضعيف جداً لحد الإهمال حتى نصل فولتية الانكسار  $V_Z$ . وعند الوصول إلى جهد الانكسار يزداد التيار بسرعة دون زيادة ملحوظة في الفولتية وتبقى ثابتة تقريباً وتساوي  $V_Z$  في معظم منطقة الانكسار .

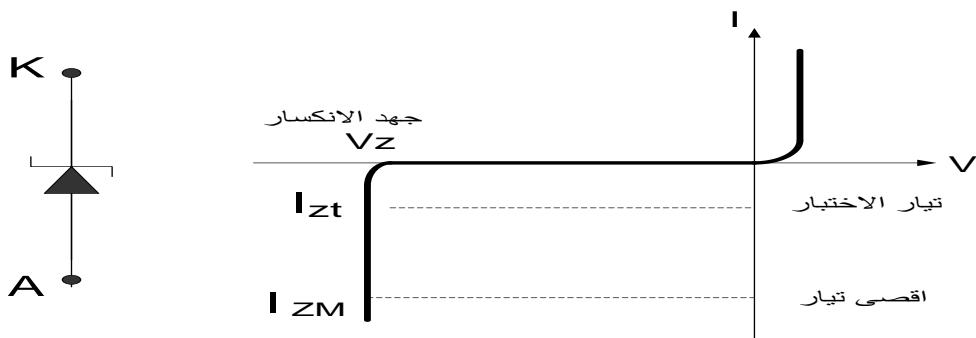**تبديد القدرة power dissipation**

تبديد القدرة في ثنائي زينر تحسب بالمعادلة  $P_Z = V_Z \times I_Z$  وعلى المستخدم أن لا يتعدى تلك القيمة حتى لا يعطب الثنائي أو تتغير خواصه . وتبين لنا استماراة المصنوع أقصى تيار يتحمله ثنائي زينر ( $I_{ZM}$ ) دون عبور تحميل القدرة هو  $I_{ZM} = \frac{P_{z(max)}}{V_Z}$

**مانعة زينر : Zener impedance(Zz)**

عندما يعمل زينر في منطقة الانكسار فان زيادة صغيرة في الفولتية تنتج زيادة كبيرة في التيار . وهذا يعني أن ممانعة زينر صغيرة ، ويمكن حساب هذه الممانعة بالمعادلة التالية  $Z_Z \approx \frac{\Delta V}{\Delta i}$

## معامل درجة الحرارة: (Temperature coefficient)

يحدد هذا المعامل النسبة المئوية لتغير جهد زينر  $V_Z$  لكل درجة مئوية واحدة . ويرمز له  $T_c$

$$\Delta V_Z = T_c \times \Delta T \times V_Z$$

حيث أن  $\Delta Z$  : مقدار التغير في فولتية زينر ,  $\Delta T$  : مقدار التغير في درجة الحرارة ,

$V_Z$  : فولتية زينر عند  $25^{\circ}\text{C}$

**مثال :** إذا كان معامل درجة الحرارة لثاني زينر  $T_c$  يساوي (0.004) بالمانة و فولتية زينر (15v) عند درجة حرارة ( $25^{\circ}\text{C}$ ) كم يكون التغير في فولتية زينر عندما تصبح درجة الحرارة ( $100^{\circ}\text{C}$ ) ؟


$$\Delta V_Z = T_c \times \Delta T \times V_Z$$

$$\Delta V_Z = 0.004 \times 10^{-2} \times (100 - 25) \times 15 = 0.045v$$

ولذلك فإن فولتية زينر عند  $100^{\circ}\text{C}$  هي :  $15v + 0.045v = 15.045v$
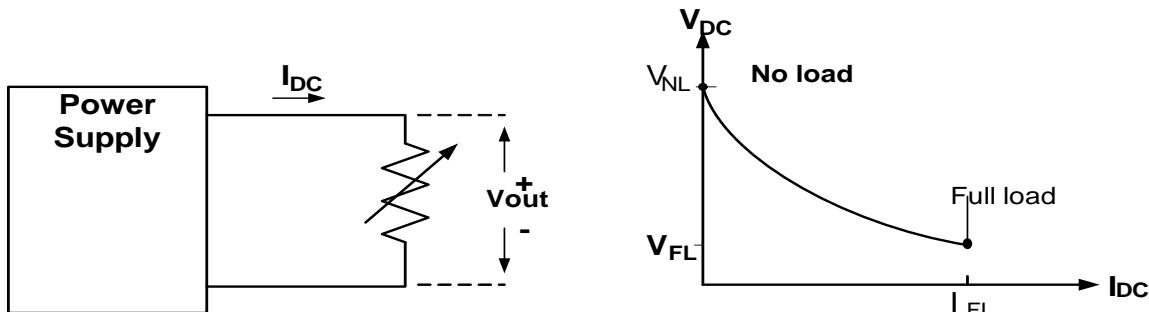
## Voltage Regulation

إن مقاومة الحمل المرتبطة على مجهز قدرة عادةً تكون متغيرة ويمكن أن تتغير من قيمة صغيرة إلى قيمة عالية , فعندما يمر تيار الحمل ( $I_{DC}$ ) خلال مقاومة الحمل  $RL$  المتغيرة . فعندما تتغير  $RL$  من قيمة ما لانهاية إلى قيم أقل يزداد التيار  $I_{DC}$  من الصفر إلى قيم أعلى وان هذه العلاقة موضحة في الشكل أدناه.



وللทราบ إجراء مقارنة بين مجهزات القدرة نستخدم رقم الاستحقاق المسمى تنظيم الفولتية.

$$VR\% = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} * 100\%$$

حيث ان

- **ـ تنظيم الفولتية بالمانة  $V_R$**

- **ـ فولتية الإخراج المستمرة عند عدم وجود حمل  $V_{NL}$**


- **ـ فولتية الإخراج المستمرة عند حمل كامل  $V_{FL}$**

(عدم وجود حمل يعني تيار حمل يساوي صفر يعني  $(RL=\infty)$  ، أما الحمل الكامل يعني أعظم تيار حمل يعني  $RL$  قيمتها صغيرة )

**ملاحظة :** إن قيمة  $(V_R)$  تقترب من الصفر لمجهزات القدرة المصممة بصورة جيدة وذلك لأن فولتية الحمل الكامل تقل قليلاً عن فولتية عدم وجود حمل.
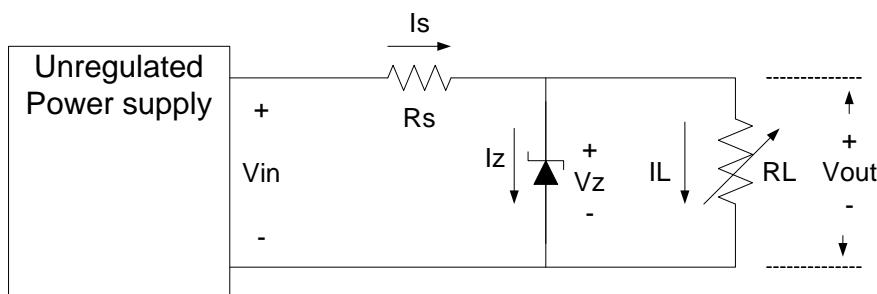
## منظم زينر Zener regulator

يستخدم ثانوي زينر كأحدى الطرق لغرض تنظيم الفولتية ، حيث أن الفولتية الخارجة من مجهز قدرة غير منظم تستخدم كفولتية إدخال  $(Vin)$  لمنظم زينر وطالما  $V_Z$  أكبر من  $Vin$  فإن ثانوي زينر يعمل في منطقة الانكسار ، المقاومة  $Rs$  تمنع تيار زينر من تجاوز قيمة التحمل العظمى  $I_{ZM}$ .



$$I_S = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_s}$$

قيمة التيار المار خلال المقاومة المحددة يمكن حسابه بالقانون

إن التيار  $I_S$  يتجزأ عند نقطة مقاومة الحمل  $(RL)$  مع ثانوي زينر ، وحسب قانون كيرشوف

$$I_L = \frac{V_{out}}{R_L}$$

و عند اهمال ممانعة زنر الصغيرة  $V_{out} \approx V_Z$  فـان

$$V_{out} = V_Z + I_Z Z_Z$$

وعند حسابات أدق يجب الأخذ بنظر الاعتبار ممانعة زينر

## المقاومة المحددة القصوى

لأجل أن يحافظ منظم زينر على فولتية الإخراج ثابتة يجب أن يكون هناك تيار زينر لجميع فولتيات المصدر وتيارات الحمل . إن أسوء حالة تحدث عندما تكون فولتية المصدر عند أقل قيمة وتيار الحمل عند أعظم قيمة لأن تيار زينر يهبط إلى أقل قيمة . ولغرض الحصول على قيمة المقاومة المحددة القصوى المتواالية

$$R_{S(max)} = \frac{V_{in(min)} - V_{out}}{I_{L(max)}}$$

المسموح بها :

حيث ان:


- اكبر مقاومة محددة مسموح بها  $R_s(max)$   
- اصغر فولتية مصدر ممكنة  $V_{in(min)}$

- تساوي تقريباً فولتية زينر  $V_{out}$

- اكبر تيار حمل ممكن  $IL(max)$

وفي حالة استخدام مقاومة اكبر من  $Rs(max)$  فان منظم زينر سيتوقف عن التنظيم لفولتيات المصدر المنخفضة و لتيارات الحمل العالية .

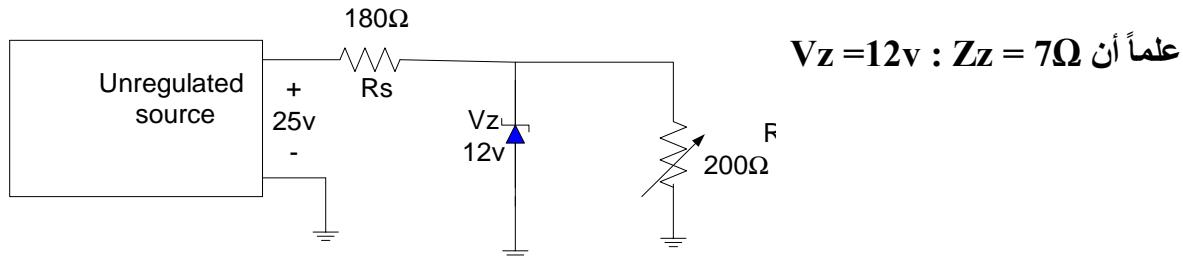**مثال:** في الدائرة الموضحة بالشكل أدناه أوجد أدنى وأقصى فولتية حمل وأوجد كذلك نسبة التنظيم  $VR$  ؟



$$I_s = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_s} = \frac{25 - 12}{180} = 0.072A = 72mA$$

**الحل:**

$$I_{L(min)} = \frac{V_{out}}{R_{L(max)}} = \frac{12}{\infty} = 0$$

$$I_{L(max)} = \frac{V_{out}}{R_{L(min)}} = \frac{12}{200} = 0.06A = 60mA$$

$$I_{Z(max)} = I_s - I_{L(min)} = 0.072 - 0 = 0.072 A = 72 mA$$

$$V_{out(min)} = V_z + I_{Z(min)} \times Z_z = 12 + 0.012 \times 7 = 12.084 \approx 12.1V$$

ادنى فولتية حمل

$$V_{out(max)} = V_z + I_{Z(max)} \times Z_z = 12 + 0.072 \times 7 = 12.5V$$


اقصى فولتية حمل

$$VR = \frac{V_{out(max)} - V_{out(min)}}{V_{out(min)}} * 100\% = \frac{12.5 - 12.1}{12.1} * 100\% = 3.3\%$$

تنظيم الفولتية

**مثال:** في دائرة منظم زينر الموضحة في الشكل أدناه إذا كانت فولتية زينر  $V_z = 10V$  و ممانعة زينر  $Z_z = 10\Omega$

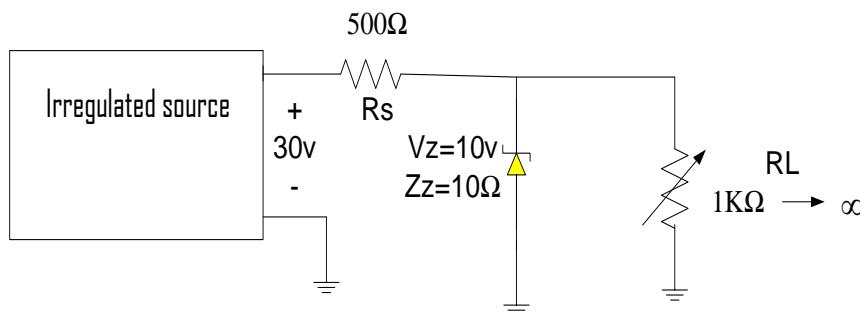= احسب قيمة تنظيم الفولتية  $VR\%$  إذا كانت مقاومة الحمل تتغير من  $1K\Omega$  إلى  $\infty$  ؟



الحل:

$$I_S = \frac{V_{in} - V_Z}{R_S} = \frac{30 - 10}{500} = 0.04A = 40mA$$

$$I_{L(\min)} = \frac{V_Z}{R_{L(\max)}} = \frac{10}{\infty} = 0$$

$$I_{(\max)} = \frac{V_Z}{R_{L(\min)}} = \frac{10}{1 \times 10^3} = 0.01A = 10mA$$

$$I_Z(\max) = I_S - I_L(\min) = 40 - 0 = 40mA$$

$$I_Z(\min) = I_S - I_L(\max) = 40 - 10 = 30mA$$

$$V_{out(\min)} = V_Z + I_{Z(\min)} * Z_Z = 10 + 30 * 10^{-3} * 10 = 10.3V$$

$$V_{out(\max)} = V_Z + I_{Z(\max)} * Z_Z = 10 + 40 * 10^{-3} * 10 = 10.4V$$

$$VR\% = \frac{V_{out(\max)} - V_{out(\min)}}{V_{out(\min)}} * 100\% = \frac{10.4 - 10.3}{10.3} * 100\% \approx 1\%$$

## الاسبوع الحادي عشر – الخامس عشر

### الترانزستورات ثنائية القطبية Bipolar Transistor


يمكن تطعيم شبه الموصل للحصول على بلورة نوع NPN أو بلورة نوع PNP. إن مثل هذه البلورة تسمى ترانزستور الوصلة ، تمتلك مناطق N الكترونات حزمة التوصيل بكثرة بينما تمتلك مناطق P فجوات كثيرة ولذلك غالباً ما يسمى ترانزستور ثانوي القطبية.

### مناطق الترانزستور

يبين الشكل أدناه بلورة نوع NPN وقد طعم الباعث Emitter بغزاره ، وان عمله هو حقن أو بعث الالكترونات إلى القاعدة Base الرقيقة وخفيفة التطعيم التي تقوم بتمرير معظم الالكترونات المحفونة إلى الجامع Collector والذي يكون تطعيمه بين تطعيم الباعث الغزير و تطعيم القاعدة الخفيف ويكون هو الأكبر بين المناطق الثلاث وعليه أن يبدد حرارة أكثر مما يبده الباعث والقاعدة

الترانزستور عبارة عن ثانيين ، ندعو الثاني الواقع إلى اليسار بثاني الباعث – القاعدة وندعوه للبساطة ثانوي الباعث Emitter diode ، أما الثاني الواقع على اليمين فيسمى ثانوي الجامع- القاعدة

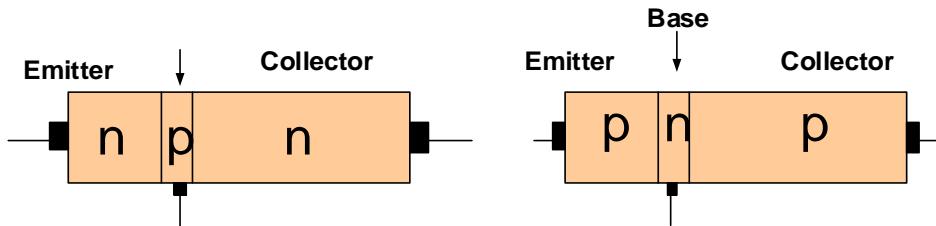وللهذه يسمى ثانوي الجامع **Collector diode**. أما الاحتمال الآخر للترانزستور فهو الترانزستور PNP المتمم للترانزستور NPN . وهذا يعني اتجاه التيارات والفولتيات في الترانزستور PNP عكس اتجاه التيارات والفولتيات في الترانزستور NPN.




### طرق تحيز الترانزستور

هناك عدة طرق لتحيز الترانزستور وهي انحياز امامي ، امامي وعكسى ، عكسي
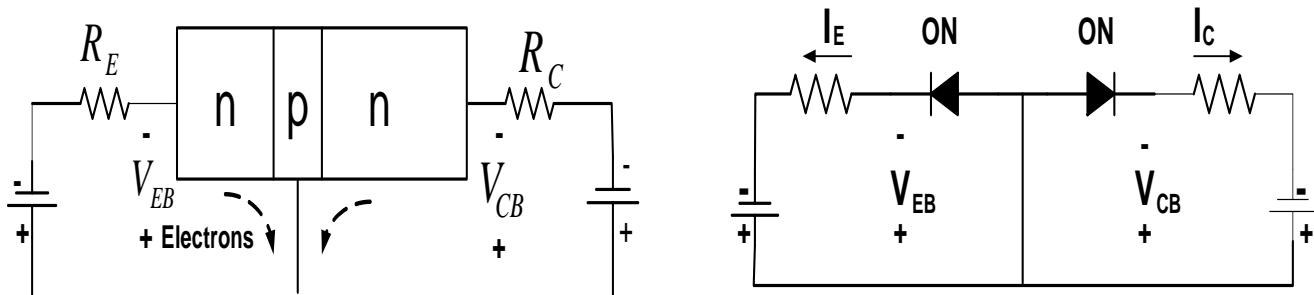
#### انحياز امامي- امامي : (FF) (Forward-Forward)


إن هذا الانحياز والموضح في الشكل أدناه سمي ( **أمامي - أمامي لأن ثانوي الباعث و ثانوي الجامع منحازان اماميا**) ، إن الحاملات تعبر الوصلتين وتجري نازلة خلال القاعدة إلى سلك التوصيل الخارجي



وتوضح الدائرة المكافئة للانحياز(FF) الانحياز الامامي للثانوي الباعث والثانوي الجامع حيث الفولتية بين الباعث والقاعدة  $V_{EB}$  تجعل ثانوي الباعث منحاز اماميا وينتج تيار امامي  $I_E$  . وبالمثل فان الفولتية بين الجامع والقاعدة  $V_{CB}$  تجعل الثانوي الجامع منحاز اماميا مسببا مرور تيار امامي  $I_C$ .

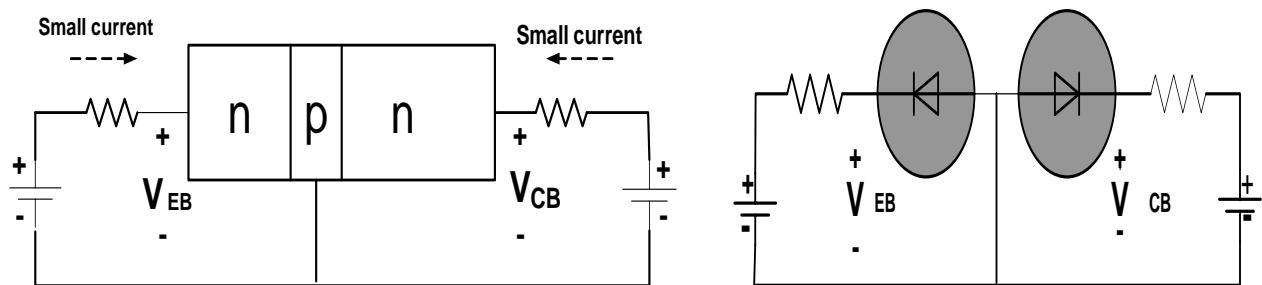
#### انحياز عكسي- عكسي (RR) (Reverse-Reverse)

نلاحظ في هذا الانحياز والموضح أدناه إن الثنائيان منحازان عكسيان وبذلك تسري تيارات ضعيفة جدا والمكونة من تيار التشبع المنتج حراريا وتيار التسرب السطحي ويمكن إهمال هذه التيارات العكسية لصغرها


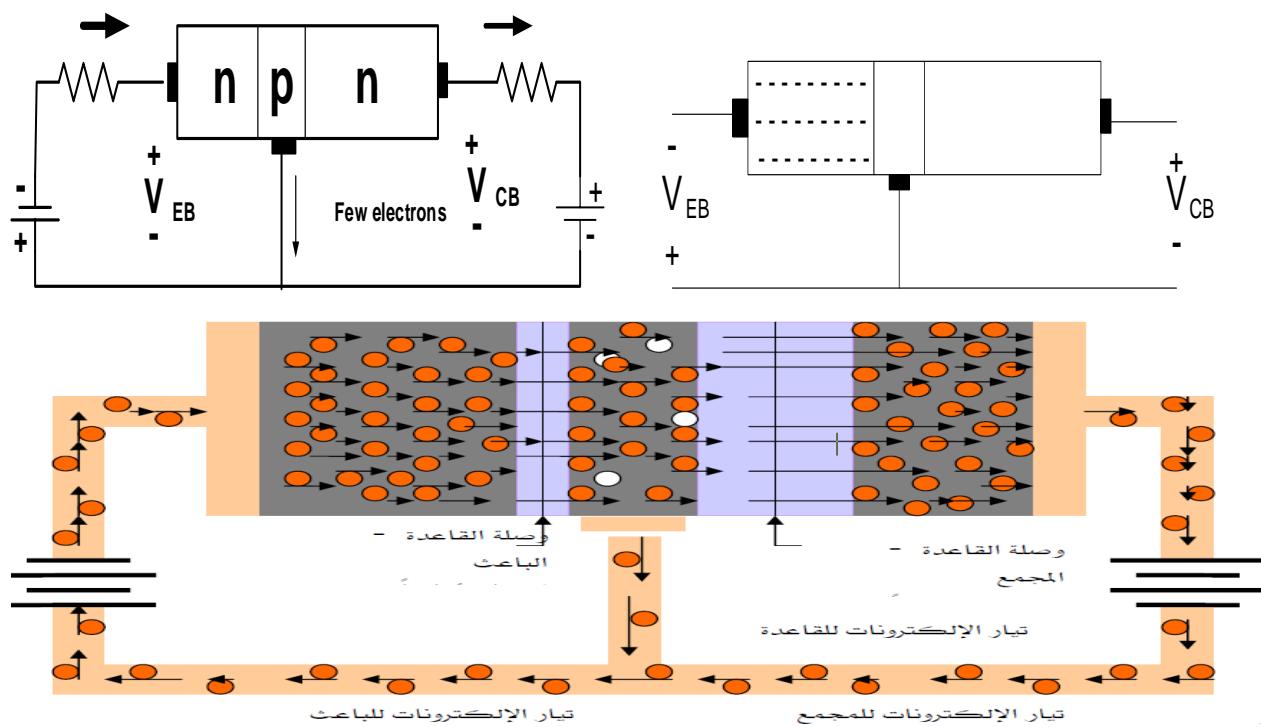
### انحياز أمامي - عكسي (FR)

عندما نحیز ثانی الباعث أمامياً ونحیز ثانی الجامع عكسيًا فإننا نتوقع تيار باعث كبير ونتوقع تيار جامع صغير جداً أو معدوم. ولكن الذي نحصل عليه هو تيار جامع كبير وهذا السبب في كون الترانزستور هو اختراع عظيم . وفيما يلي صورة توضيحية موجزة عن سبب حصولنا على تيار جامع كبير . نتصور أن تياراً ثابتاً من الإلكترونات يغادر الطرف السالب من المصدر ويدخل منطقة الباعث




يؤدي الانحياز الأمامي لثاني الباعث إلى إرغام الإلكترونات الباعث هذه على دخول منطقة القاعدة . وتعطي القاعدة الرقيقة والخفيفة التطعيم لمعظم هذه الإلكترونات زمن بقاء كافٍ يتيح لها الانتشار إلى طبقة استنزاف الجامع وبعد ذلك يقوم مجال طبقة الاستنزاف بدفع تيار ثابت من الإلكترونات إلى منطقة الجامع . تغادر هذه الإلكترونات الجامع داخلة إلى سلك توصيل الجامع الخارجي ثم إلى الطرف الموجب من مصدر

فولتية الجامع . إن أكثر من (95%) من الكترونات الباعث المحقونة إلى القاعدة تعبر إلى الجامع واقل من (5%) تسقط في فجوات القاعدة وتسير خارجة من سلك توصيل القاعدة

### تيارات الترانزستور

الشكل أدناه يبين رموز واتجاهات تيارات الترانزستورات نوع pnp و npn ، حيث نلاحظ أن اتجاه تيار الباعث يتبع نفس اتجاه السهم الموجود على الرمز الخاص بالترانزستور وتياري القاعدة والجامع الاتجاه العكسي. ومن الواضح من الشكل أن تيار الباعث  $I_E$  يساوي مجموع تياري القاعدة  $I_C$  والجامع  $I_C$

$$I_E = I_C + I_B$$

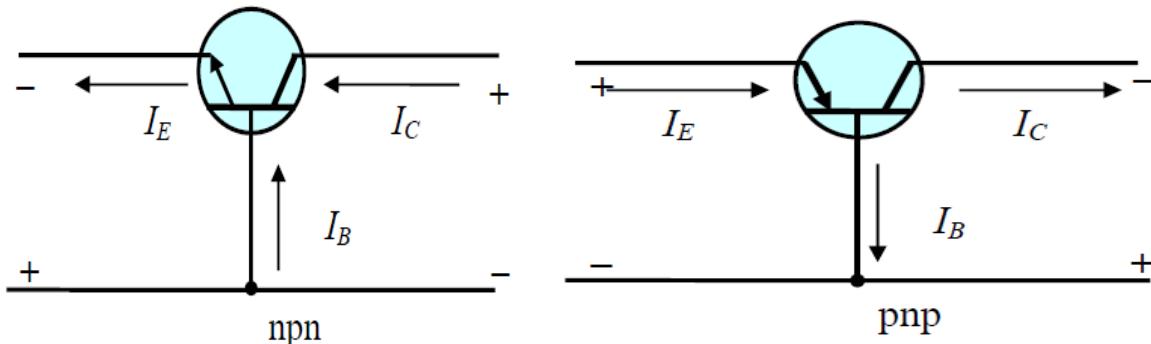

### (α dc) dc

هو النسبة بين تيار الجامع إلى تيار الباعث . وكما ذكرنا سابقاً بـ (95%) من الكترونات الباعث تصل إلى الجامع وهذا يعني أن تيار الجامع يساوي تقريباً تيار الباعث وكلما كانت القاعدة أرق وأخف تعظيم كان

$$\alpha_{dc} = \frac{I_C}{I_E}$$

$$\alpha_{dc} = \frac{4.9}{5} = 0.98 \quad (I_E = 5\text{mA}) \quad (I_C = 4.9\text{mA})$$

### (β dc) dc

$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B}$$

هو النسبة بين تيار الجامع إلى تيار القاعدة

في معظم الترانزستورات أقل من (5%) من الكترونات الباعث المنبعثة تتلجم مع فجوات القاعدة منتجة تيار القاعدة  $I_B$  ولذلك يكون  $\beta_{dc}$  أكبر من (20) ، وهو يتراوح (200-50) وقد تصل إلى (1000)

يطلق على  $\beta_{dc}$  اسم كسب التيار المستمر ويرمز له في نظام الثوابت الهجينية  $h_{FE}$

العلاقات بين  $\beta_{dc}$  و  $\alpha_{dc}$ 

$$\alpha_{dc} = \frac{\beta_{dc}}{1 + \beta_{dc}} \quad \text{أثبت العلاقة}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$\frac{I_E}{I_C} = \frac{I_C}{I_C} + \frac{I_B}{I_C}$$

$$\frac{1}{\alpha_{dc}} = 1 + \frac{1}{\beta_{dc}}$$

$$\frac{1}{\alpha_{dc}} = \frac{\beta_{dc} + 1}{\beta_{dc}}$$

$$\alpha_{dc} = \frac{\beta_{dc}}{1 + \beta_{dc}}$$

$$\beta_{dc} = \frac{\alpha_{dc}}{1 - \alpha_{dc}} \quad \text{أثبت العلاقة}$$

$$I_B = I_E - I_C$$

$$\frac{I_B}{I_C} = \frac{I_E}{I_C} - \frac{I_C}{I_C}$$

$$\frac{I_B}{I_C} = \frac{I_E}{I_C} - 1$$

$$\frac{1}{\beta_{dc}} = \frac{1}{\alpha_{dc}} - 1$$

$$\frac{1}{\beta_{dc}} = \frac{1 - \alpha_{dc}}{\alpha_{dc}}$$

$$\beta_{dc} = \frac{\alpha_{dc}}{1 - \alpha_{dc}}$$

**مثال:** إذا علمت أن لترانزستور ما تيار باعث ( $I_E = 20mA$ ) ، ( $\beta_{dc} = 100$ ) اوجد؟ تيار الجامع

$$\alpha_{dc} = \frac{\beta_{dc}}{1 + \beta_{dc}} = \frac{100}{1 + 100} = \frac{100}{101} = 0.99$$

$\alpha_{dc}$  ، تيار القاعدة ( $I_B$ ) ، ( $I_C$ )


الحل:

$$\alpha_{dc} = \frac{I_C}{I_E} \Rightarrow I_C = \alpha_{dc} * I_E = 0.99 * 20 = 19.8mA$$

$$I_B = I_E - I_C = 20 - 19.8 = 0.2mA$$

الربط بطريقة الباعث المشترك ( CE )

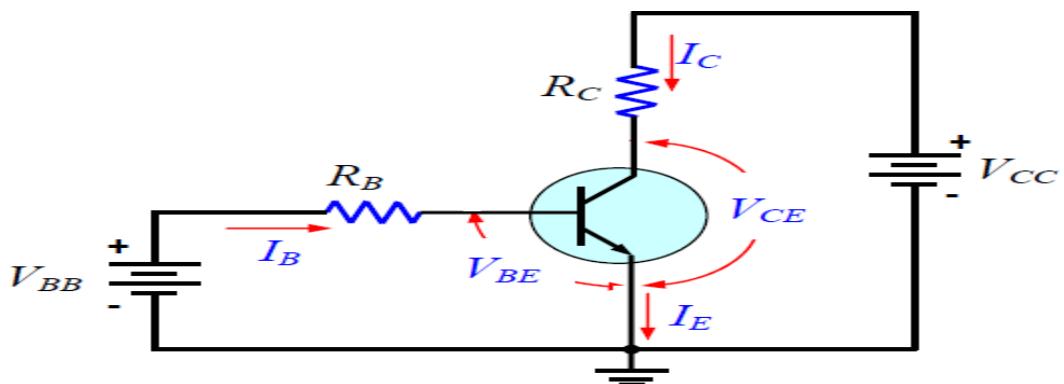إن الربط بطريقة الباعث المشترك يعني أن الباعث ومصدراً الفولتية يتصلان ببنقطة مشتركة لاحظ الشكل بالأسفل . إن هذه الدائرة تسمى بربط الباعث المشترك (CE)




## الدائرة المكافئة للترانزستور

لأجل توضيح عمل الترانزستور يمكننا استخدام الدائرة المكافئة المبينة بالشكل أدناه فالفولتية  $V'BE$  هي الفولتية عبر طبقة استنزاف الباعث وعندما تكون هذه الفولتية حوالي (0.7v) أو اكبر يبعث الباعث الكترونات إلى القاعدة وبما أن التيار في ثانية الباعث يسيطر على تيار الجامع ولهذا السبب فان مصدر تيار الجامع يجبر تيار مقداره  $\alpha_{dc} I_E$  على المرور في دائرة الجامع كل هذا مع فرض أن (VCE) اكبر او حوالي الفولت والا فان ثانية الجامع لا يكون منحاز عكسيا وبذلك لا يعمل الترانزستور بصورة طبيعية . إن الفولتية  $V'BE$  تختلف عن الفولتية المسلطة  $VBE$  بمقدار الهبوط عبر  $r'b$  .

$$VBE = V'BE + IB r'b$$

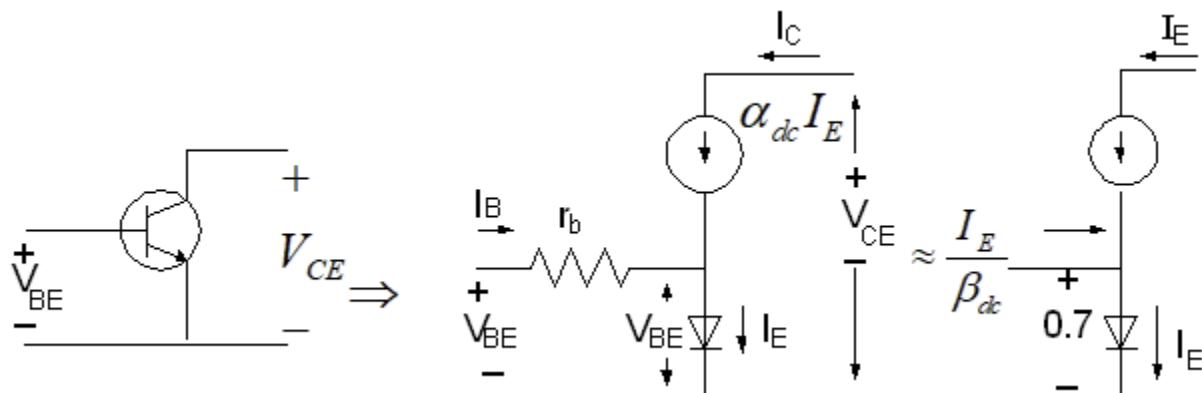ولكن هبوط الفولتية عبر  $r'b$  يكون صغيرا بحيث يمكن إهماله لذلك يكون ولذلك فان الدائرة المكافئة في الشكل الأخيرة تستخدم في التحليلات الأولية



**مثال:** إذا علمت أن لترانزستور ما تيار باعث (Beta\_dc = 100 ، IE = 20mA) اوجد؟ تيار الجامع ، تيار القاعدة (IB)، تيار الكollektör (IC)

$$\alpha_{dc} = \frac{\beta_{dc}}{1 + \beta_{dc}} = \frac{100}{1 + 100} = \frac{100}{101} = 0.99$$

الحل:

$$\alpha_{dc} = \frac{I_C}{I_E}$$

$$I_C = \alpha_{dc} * I_E = 0.99 * 20 = 19.8mA$$


$$I_B = I_E - I_C = 20 - 19.8 = 0.2mA$$

## منحنيات الترانزستور


من الطرق التي تشرح معظم تفاصيل عمل الترانزستور هي المنحنيات البيانية التي تربط بين تيارات الترانزستور و فولتياته
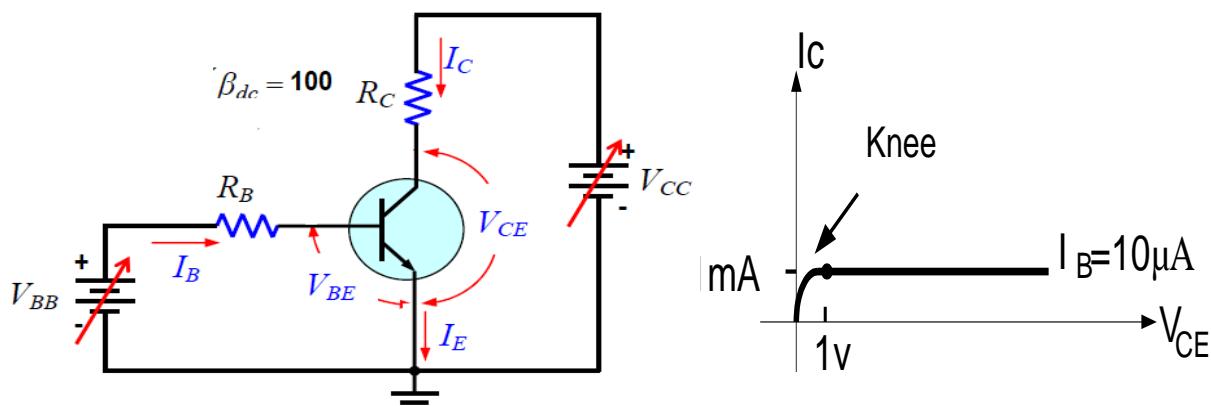
### منحنيات الجامع (منحنيات خواص الإخراج)

يمكن الحصول على معلومات لمنحنيات الجامع بربط (CE) وذلك بناء دائرة كما في الشكل أدناه . إن الفكرة هي تغيير قيم المجهزين  $V_{BB}$  و  $V_{CC}$  بأسلوب معين للحصول على فولتيات وتيارات مختلفة للترانزستور . إن طريقة العمل الاعتيادية هي إعطاء  $I_B$  قيمة معينة وإبقاءها ثابتة في أثناء تغيير قيمة  $V_{CE}$  وبقياس قيمة  $I_C$  يمكننا الحصول على معلومات لرسم  $V_{CE}$  مع  $I_C$  ولغرض التوضيح نفرض أن ( $I_B = 10\mu A$ ) في الشكل . الخطوه التي تليها نغير  $V_{CC}$  ونقيس  $I_C$  و  $V_{CE}$  الناتجين ولو رسمنا المعلومات لحصنا المنحنى أدناه .لاحظ بأننا اشترنا على المنحنى بالكتابه ( $I_B=10mA$ ) لأننا حصلنا على هذا المنحنى بإبقاء  $I_B$  ثابتا على ( $10\mu A$ ) خلال القياسات




فعندما تكون ( $V_{CE}$ ) صفر لا يكون ثانوي الجامع منحاز عكسيا لذلك يكون تيار الجامع صغير جدا لقيم  $V_{CE}$  المتراوحة بين الصفر وحدود الواحد فولت . حيث أن الانحياز العكسي يأخذ حوالي ( 0.7v ) لجعل ثانوي الجامع منحاز عكسي ، وحال الوصول إلى هذا المستوى يجمع الجامع كل الالكترونات التي تصل إلى طبقة استنزافه ونلاحظ أن هناك زيادة قليلة في تيار الجامع بعد الانحصار مع زيادة  $V_{CE}$  وسبب زيادة التيار هو زيادة عرض طبقة استنزاف الجامع واعتقال الكترونات قليلة من القاعدة قبل سقوطها في الفجوات . ولو بینا عدة منحنيات لقيم مختلفة من ( $I_B$ ) على نفس المخطط البياني نحصل على منحنيات الجامع البيانية الموضح بالشكل أدناه وبما إننا استخدمنا ترانزستور له ( $\beta_{dc} = 100$ ) يكون تيار الجامع مائة مرة أكبر من تيار القاعدة لأية نقطة فوق المفصل لأي منحنى

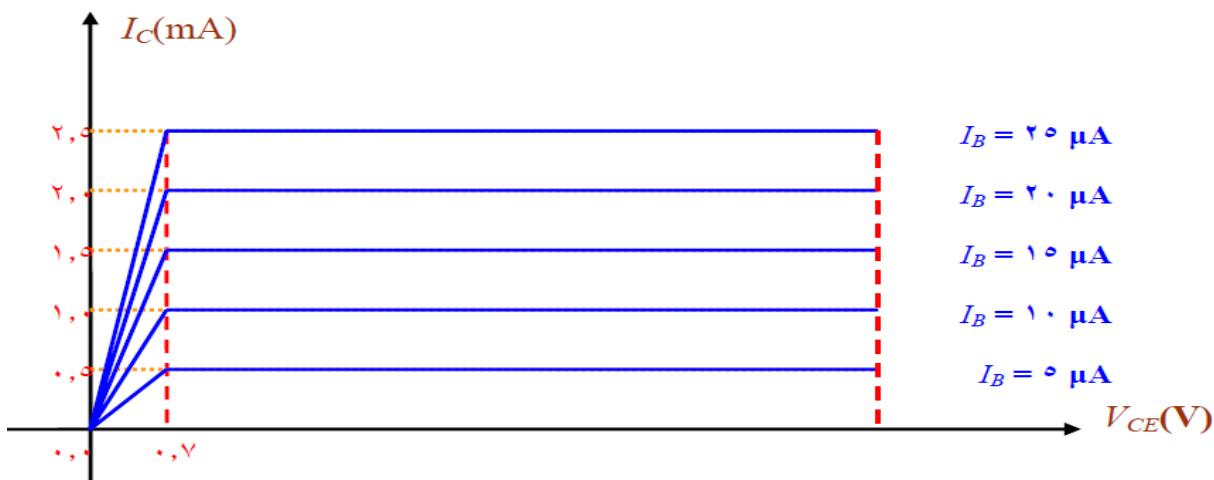



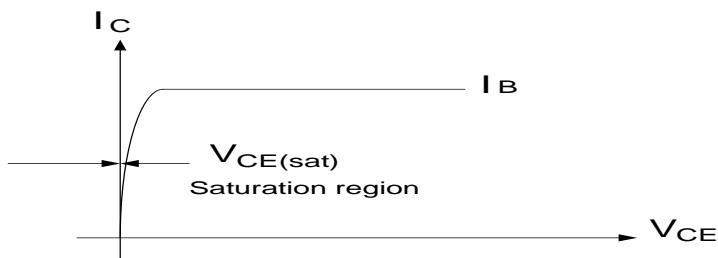
### فولتية تشبّع الجامع

لأجل أن يعمل الترانزستور بصورة اعتيادية يجب أن يكون ثانوي الجامع منحاز عكسياً ويطلب ذلك  $V_{CE}$  أكبر من أو في حدود الواحد فولت وهذا يعتمد على مقدار تيار الجامع المدار . ماذا تعني  $V_{CE(sat)}$  فهي قيمة الفولتية  $V_{CE}$  عند نقطة ما تحت الانحداء وهي تساوي نموذجياً بضع عشرات من الفولت وعند تيارات جامع كبير جداً تتجاوز الواحد فولت إن جزء المنحني الذي يقع تحت المفصل والموضع في الشكل يسمى منطقة التشبّع .


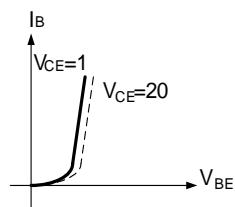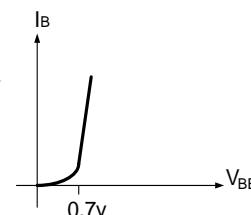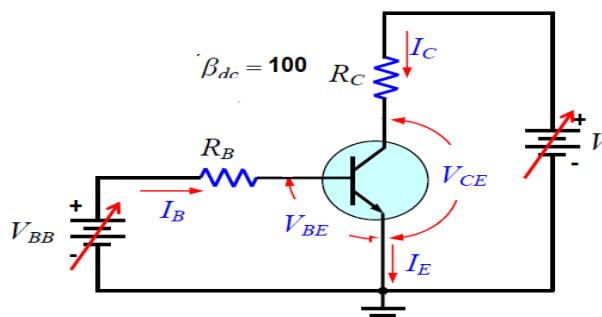
### منحني القاعدة (منحني خواص الإدخال )

يمكننا الحصول على المعلومات  $I_B$  و  $V_{BE}$  ليمكّننا رسم منحني القاعدة (منحني خواص الإدخال ) من المتوقع أن المنحني يشابه منحني ثانوي في الاتجاه الأمامي لأن جزء القاعدة والباعث من الترانزستور عبارة عن ثانوي . عند زيادة فولتية الجامع فان طبقة استنزاف الجامع يزداد عرضها وهذا يؤدي إلى نقصان قليل في تيار القاعدة بسبب اعتقال طبقة استنزاف الجامع لالكترونات قاعدة قليلة أخرى . وعند رسم منحني قاعدة لفولتية جامع مختلفة يظهر لنا منحني جديد مختلف قليلاً عن السابق. عندما نثبت قيمة  $V_{BE}$  للمنحني ونرفع فولتية  $V_{CE}$  نلاحظ أن تيار القاعدة يكون أصغر لأن طبقة استنزاف الجامع تعتقل الكترونات قاعدة أخرى قبل أن تسقط في فجوات القاعدة ، ونتيجة لذلك يكون تيار القاعدة أصغر وكما تلاحظ في الشكل . إن المسافة بين المنحنيين قريبة ولذلك تؤخذ بنظر الاعتبار عند طلب أجروبة دقيقة



### مناطق عمل الترانزستور

القطع و التشبع:

إن نقطة تقاطع خط الحمل المستمر بالمنحي ( $I_B=0$ ) تعرف بالقطع والتي يكون عندها تيار القاعدة يساوي صفر وتيار الجامع صغير جداً. عند نقطة القطع يخرج ثانوي الباعث من الانحياز الأمامي ويخرج الترانزستور عن عمله الطبيعي وبذلك تكون  $V_{CE}(\text{cutoff}) = V_{CC}$  بينما تقاطع خط الحمل المستمر والمنحي ( $I_B = I_B(\text{sat})$ ) يعرف بالتشبع وعند هذه النقطة يكون لتيار الجامع قيمة عظمى.

ويخرج ثانوي الجامع من الانحياز العكسي ويفقد الترانزستور عمله الطبيعي

$$I_{C(sat)} \approx \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$I_{B(sat)} = \frac{I_{C(sat)}}{\beta_{dc}}$$


أما الفولتية بين الجامع والباعث عند التشبع وتكون بضع أعشار الفولت

المنطقة الفعالة:

تعتبر جميع نقاط العمل الواقعه بين القطع والتشبع هي المنطقة الفعالة للترانزستور حيث يكون ثانوي الباعث منحاز أمامياً وثاني الجامع منحاز عكسي في هذه المنطقة ولغرض إيجاد تيار القاعدة في أية دائرة ذات انحياز قاعدة بالاستعانة بالمعادلة


$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

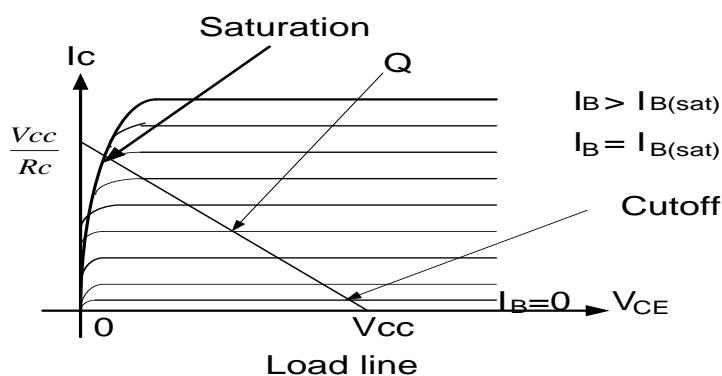إن نقطة تقاطع تيار القاعدة هذا مع خط الحمل هي النقطة الهامدة (Q) quiescent point




## خط الحمل المستمر:


يعلم المجهز  $V_{CC}$  في دائرة الجامع على تحبيز ثانوي الجامع عكسيا من خلال المقاومة  $R_C$  وبذلك يمكننا حساب الفولتية ( $V_{CE}$ ) وحسب قانون كيرشوف للفولتية  $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$ . في معظم الدوائر تكون  $I_C = -\frac{V_{CE}}{R_C} + \frac{V_{CC}}{R_C}$  ثابتة و  $I_C$  و  $V_{CE}$  متغيرة ومن ترتيب المعادلة السابقة نحصل  $V_{CE} = mx + b$  التي تمثل خط مستقيم بانحدار مقداره  $m$  وتقاطع عمودي مقداره  $b$  على محور التيا (حيث نرى أن التقاطع العمودي مقداره  $(V_{CC}/R_C)$ ) والتقاطع الأفقي مقداره ( $V_{CC}$ ) وبانحدار يساوي  $(-1/R_C)$ . ويسمى هذا الخط باسم خط الحمل المستمر (dc Load) لأنه يمثل جميع نقاط العمل الممكنة إن نقطة عمل الترانزستور هي نقطة تقاطع خط الحمل المستمر مع تيار القاعدة ويرمز لها بـ  $|Q|$

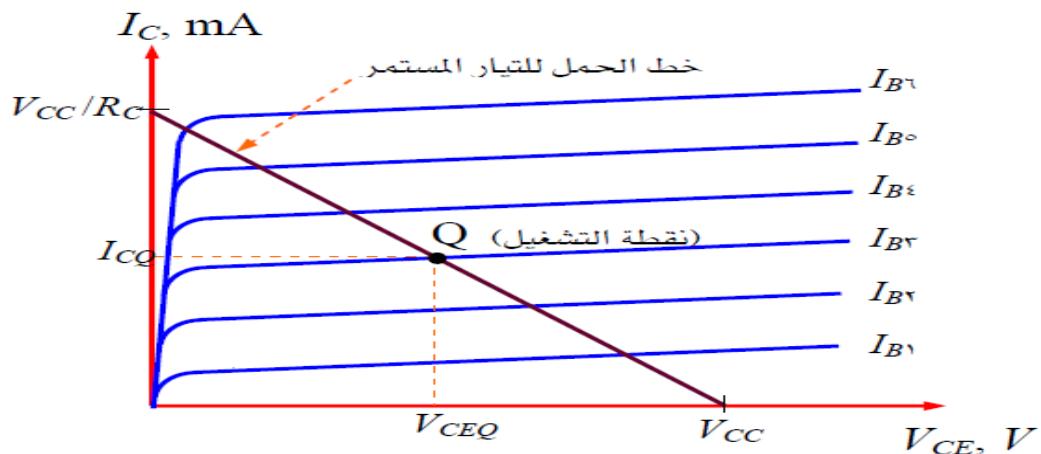

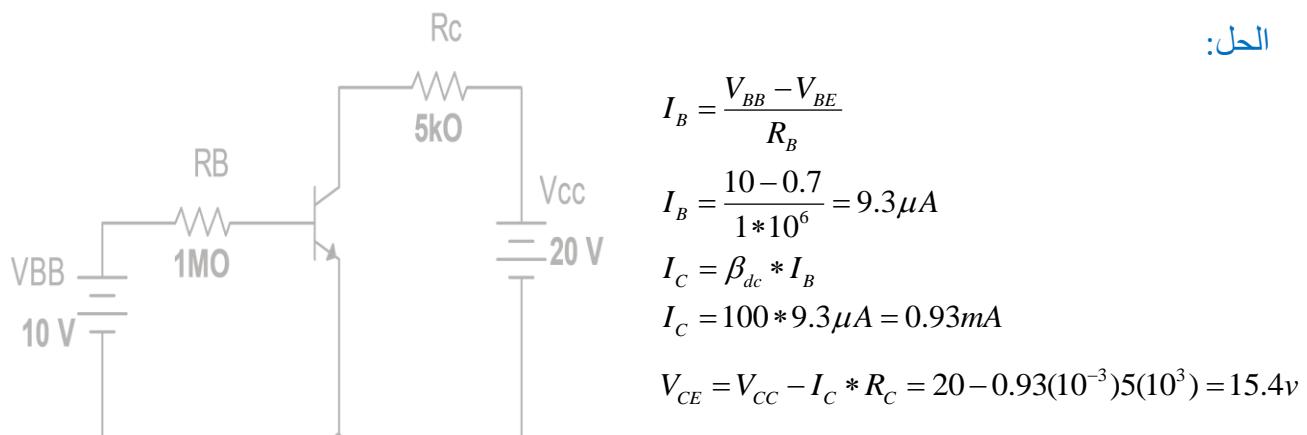
**مثال:** للترانزستور السليكوني في الدائرة أدناه ( $\beta_{dc} = 100$ ) احسب الفولتية بين الباعث والجامع  $V_{CE}$



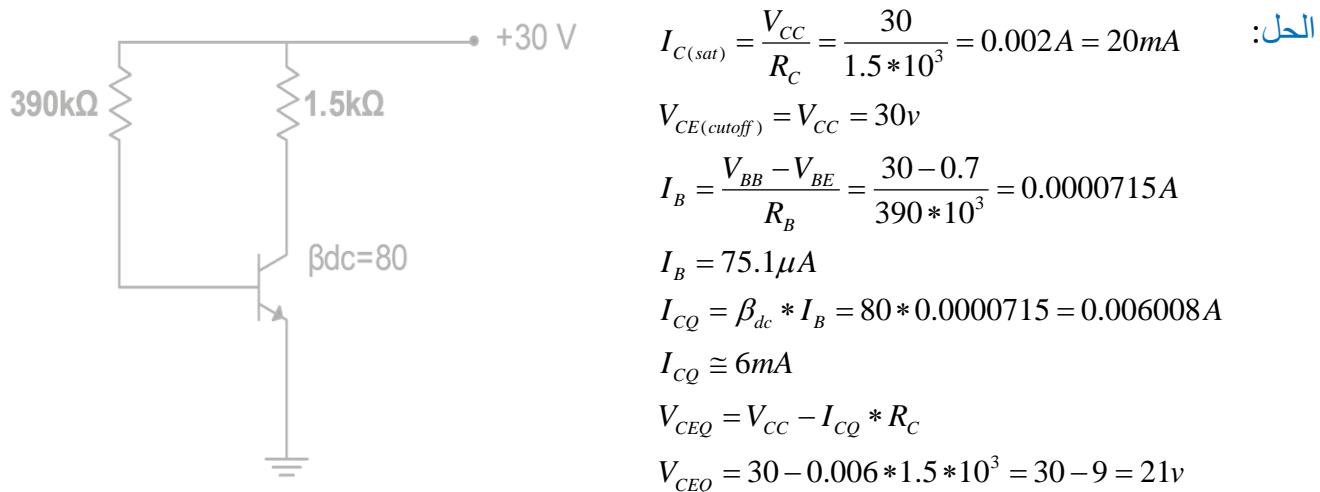**مثال:** في الدائرة الموضحة أدناه ارسم خط الحمل المستمر وعين إحداثيات نقطة العمل (Q) ؟



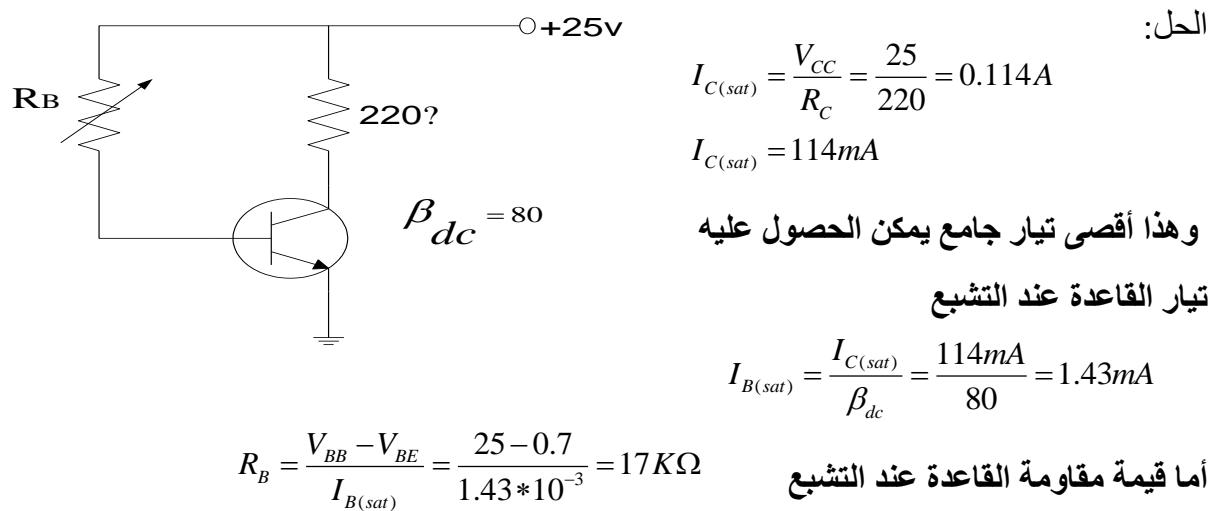
**مثال:** في الدائرة الموضحة أدناه إذا كان للترانزستور ( VCE(sat) = 0.1v ) و ( βdc = 80 ) و قد ضبطت RB للحصول على التشبع . احسب قيمة IC(sat) ؟ وما قيمة RB لذلك ؟


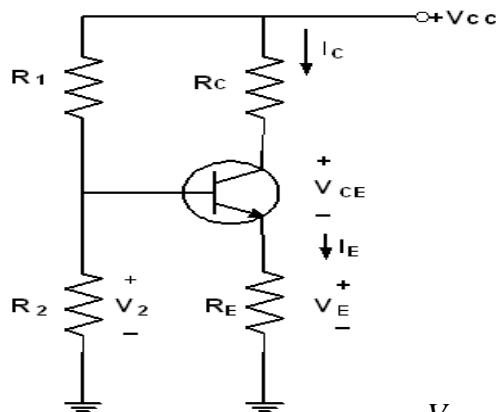
### انحياز مقسم الفولتية Voltage-divider bias

انحياز مقسم الفولتية هو الأوسع انتشارا في الدوائر الخطية المنفصلة . إن تسمية مقسم الفولتية جاءت من مقسم الفولتية المكون من R1 و R2 . إن الفولتية على R2 تعمل على جعل ثانوي الباخت منحاز أماميا . ويعمل المجهز Vcc على جعل ثانوي الجامع منحاز عكسيا .

إن عمل دائرة مقسم الفولتية يتلخص بما يليه تكون تيار القاعدة صغيرا جداً مقارنة بالتيار في R1 وبالتيار في R2 وبذلك نستطيع تطبيق قانون مقسم الفولتية لإيجاد قيمة V2 عبر المقاومة R2 :  $R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$



$$V_E = V_2 - V_{BE}$$

$$I_E = \frac{V_2 - V_{BE}}{R_E}$$

وبذلك يمكننا حساب قيمة تيار الباعث ( $I_E$ )

وان تيار الباعث يساوي تقريباً تيار الجامع

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_E = I_E R_E$$

وبذلك تكون الفولتية بين الجامع والباعث

$$V_{CE} = V_C - V_E = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

$$I_C \cong I_E \ggg V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$


إن تيار تشبع الترانزستور في انحصار مقسم الفولتية يمكن حسابه كما يلي :

أما فولتية القطع حيث لا يمر تيار في الجامع وبذلك تظهر فولتية المجهز على طرفي الجامع و الباعث

$$V_{CE(cutoff)} = V_{CC}$$

**مثال:** ارسم خط الحمل المستمر وعين نقطة العمل (Q) للدائرة المبينة أدناه

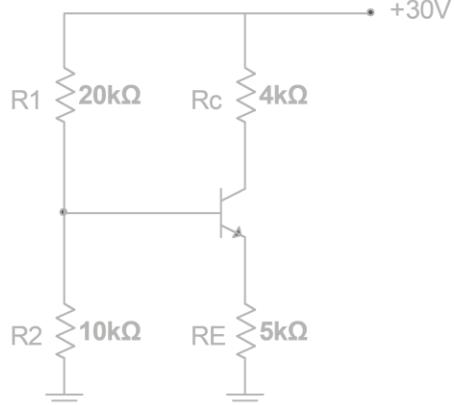**الحل:** لرسم خط الحمل المستمر نعين فولتية القطع و تيار التشبع



$$V_{CE(cutoff)} = V_{CC} = 30v$$

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

$$I_{C(sat)} = \frac{30}{(4+5)*10^3}$$

$$I_{C(sat)} = 0.00333A = 3.33mA$$


$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * V_{CC} = \frac{10K}{20K + 10K} * 30v = 10v$$

$$I_E = \frac{V_2 - V_{BE}}{R_E} = \frac{10 - 0.7}{5*10^3} = 0.00186A = 1.86mA$$

$$I_{CQ} \cong I_E = 1.86mA$$


$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 30 - 1.86 * 10^{-3} * (4+5) * 10^3$$

$$V_{CEQ} = 13.3v$$

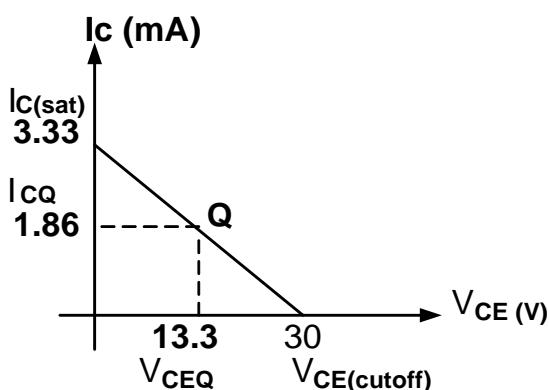

مثال: في الشكل الموضح أدناه أوجد القيمة الدقيقة لتيار الباعث علماً أن  $(V_{BE} = 0.7)$  ؟

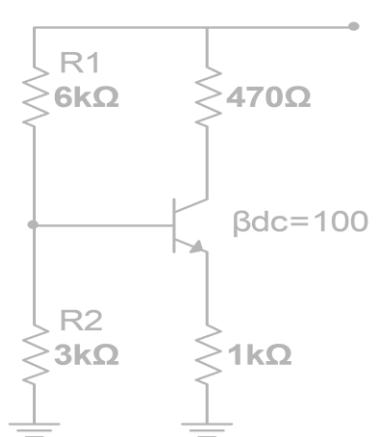الحل: لو فتحنا طرف القاعدة . يكون مقسم الفولتية غير محمل . نطبق نظرية ثفنن :



$$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * V_{CC}$$

$$V_{TH} = \frac{3K}{6K + 3K} * 15v$$

$$V_{TH} = 5v$$

$$R_{TH} = R_1 // R_2$$

$$R_{TH} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 * 3}{6 + 3}$$


$$R_{TH} = 2K\Omega$$

لاحظ شكل الدائرة المكافئة بتطبيق قانون كيرشوف للفولتية على دارة القاعدة و الباعث

$$I_B R_{TH} + V_{BE} + I_E R_E - V_{TH} = 0$$

$$\begin{aligned} I_C &\equiv I_E \\ I_B &\equiv I_E / \beta_{dc} \end{aligned} \quad \text{وبما ان}$$

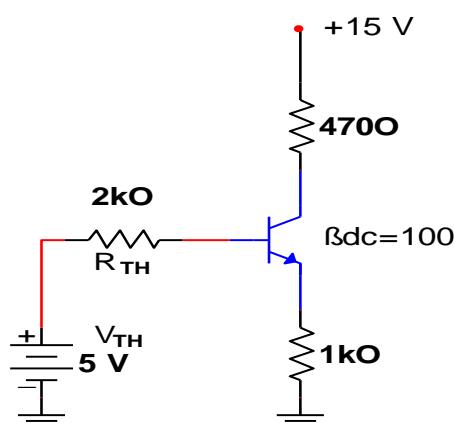وبذلك نستطيع كتابة المعادلة بالصيغة التالية



$$\frac{R_{TH}}{\beta_{dc}} I_E + I_E R_E + V_{BE} - V_{TH} = 0$$

$$I_E \left( R_E + \frac{R_{TH}}{\beta_{dc}} \right) = V_{TH} - V_{BE}$$

$$I_E = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_E + R_{TH}/\beta_{dc}} = \frac{5 - 0.7}{1000 + 2000/100}$$

$$I_E = \frac{4.3}{1020} = 0.00422A = 4.22mA$$