

نطاق حدود المعدلة اعلاة مع حدود معادلة السؤال ثم عوض عن قيمة  $R_F = 10K\Omega$  كما يلي


$$\frac{R_1}{R_F} V_1 = 0.2V_1 \text{ then } R_1 = \frac{R_f}{0.2} = \frac{10}{0.2} = 50K\Omega$$

Also

$$\frac{R_2}{R_F} V_2 = V_2 \text{ then } R_2 = \frac{R_f}{1} = \frac{10}{1} = 10K\Omega$$


And
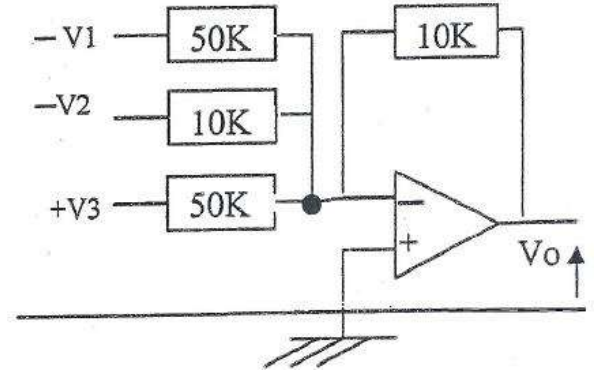
$$\frac{R_3}{R_F} V_3 = 0.2V_3 \text{ then } R_3 = \frac{R_f}{0.2} = \frac{10}{0.2} = 50K\Omega$$


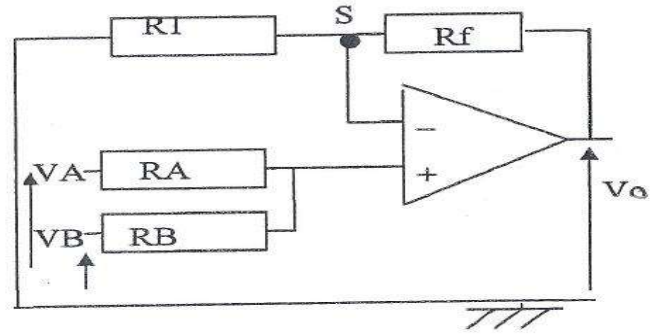
## 4.5 Non-inverting Adder

Non-Inverting Adder: - It is one of the non-inverting op-amp application



ان نقطة الإضافة (S) في الشكل لن تكون ارضي ظاهري، حيث تكون ارضي ظاهري عند ربط الادخال غير القالب الى ارضي فقط. لذلك عند اخذ (VA) بالاعتبار عند تطبيق نظرية التراكب، وبعد قصر (VB) فإن الجهد المجهز الى الدخل غير القالب يتم تحديده بتطبيق قاعدة مجزئ الفولتية: -

$$V_{in1} = \frac{R_B}{R_A + R_B} V_A \quad (1)$$

The output voltage from point  $V_A$

$$V_{out1} = \left( \frac{R_B}{R_A + R_B} V_A \right) \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} \right) \quad (2)$$

$$V_{in2} = \frac{R_A}{R_A + R_B} V_b \quad (3)$$

The output voltage from point  $V_B$

$$V_{out2} = \left( \frac{R_A}{R_A + R_B} V_B \right) \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} \right) \quad (4)$$

The output

$$V_o = V_{out1} + V_{out2} \quad (5)$$

$$V_o = \left( \frac{R_B}{R_A + R_B} V_A \right) \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} \right) + \left( \frac{R_A}{R_A + R_B} V_B \right) \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} \right) \quad (6)$$

By adding terms yields:

$$V_o = \left[ \left( \frac{R_B V_A + R_A V_B}{R_A + R_B} \right) \right] \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} \right) \quad (7)$$

If  $R_A = R_B$  then

$$V_o = \left[ \left( \frac{V_A + V_B}{2} \right) \right] \left( 1 + \frac{R_f}{R_1} \right) \quad (8)$$

## 4.6 The Subtractor

By using superposition theorem: -


$$V_o = V_{out1} + V_{out2} \quad (1)$$

Where,

$V_{out1}$  is the output from  $V_1$

And

$V_{out2}$  is the output from  $V_2$

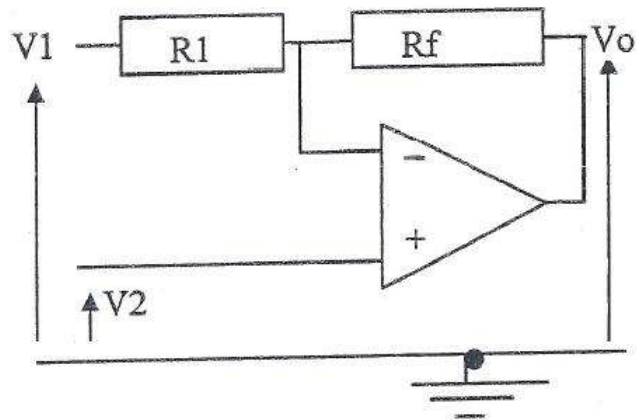

$$V_{out1} = V_{A1} \times V_1 \quad (2)$$

$$V_{out1} = -\frac{R_F}{R_1} \times V_1 \quad (3)$$

$$V_{out2} = V_{A2} \times V_2 \quad (4)$$

$$V_{out2} = \left( 1 + \frac{R_F}{R_1} \right) \times V_2 \quad (5)$$

Sub. eq(3) and eq(5) in eq(1) yields:-

$$V_o = \left( 1 + \frac{R_F}{R_1} \right) \times V_2 - \frac{R_F}{R_1} \times V_1 \quad (6)$$

## 4.7 The differentiator

The Differentiator: - it is one of inverting op-amp applications as shown in figure bellow.


$$V_o = I_f \times R_f \quad (1)$$

$$I_1 = -I_f \quad (2)$$


$$I_1 = C \frac{dv_1}{dt} \quad (3)$$

Therefore: -
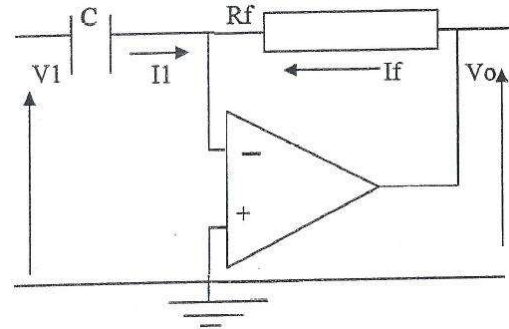
$$V_o = -R_f C \frac{dv_1}{dt} \quad (4)$$



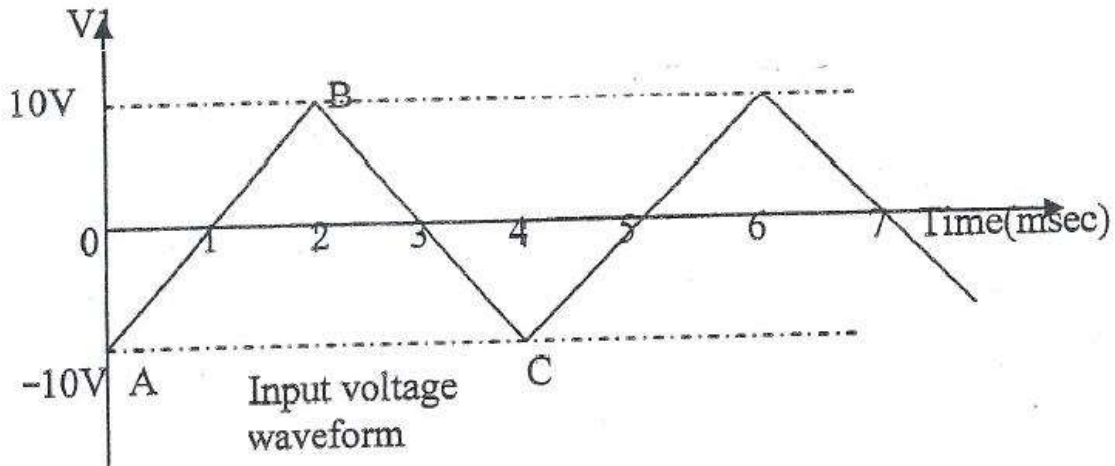Ex: For the differentiator shown in figure above; if  $R_f = 10\text{K}\Omega$  and the value of the capacitor is  $0.001\mu\text{F}$ , the input signal is given in Fig bellow. Find the output voltage waveform



Sol:-

من الشكل نلاحظ ان تغير الإشارة خطياً من A إلى B وبقيمة ميل ثابتة تمثل المشتقة وتحسب كما يلي:-

$$\frac{dv_1}{dt} = \frac{+10 - (-10)}{2 \times 10^{-3} - 0} = \frac{20}{2 \times 10^{-3}}$$

$$\frac{dv_1}{dt} = 10^4 \text{ v/sec}$$

And

$$V_o = -R_f C \frac{dv_1}{dt} = -(10^4) \times (0.001 \times 10^6) \times (10^4 \text{ V/s}) = -0.1 \text{ V}$$

وبنفس الطريقة يحسب الميل لشكل موجة الدخل بين النقاط B و C وكما يلي:-


$$\frac{dv_1}{dt} = \frac{-10 - (10)}{4 \times 10^{-3} - 2 \times 10^{-3}} = \frac{-20}{2 \times 10^{-3}}$$

$$\frac{dv_1}{dt} = -10^4 v/sec$$

And

$$V_o = -RfC \frac{dv_1}{dt} = -(10^4) \times (0.001 \times 10^6) \times -(10^4 V/s) = 0.1V$$

وبذلك يكون شكل موجة الإخراج كالآتي :-

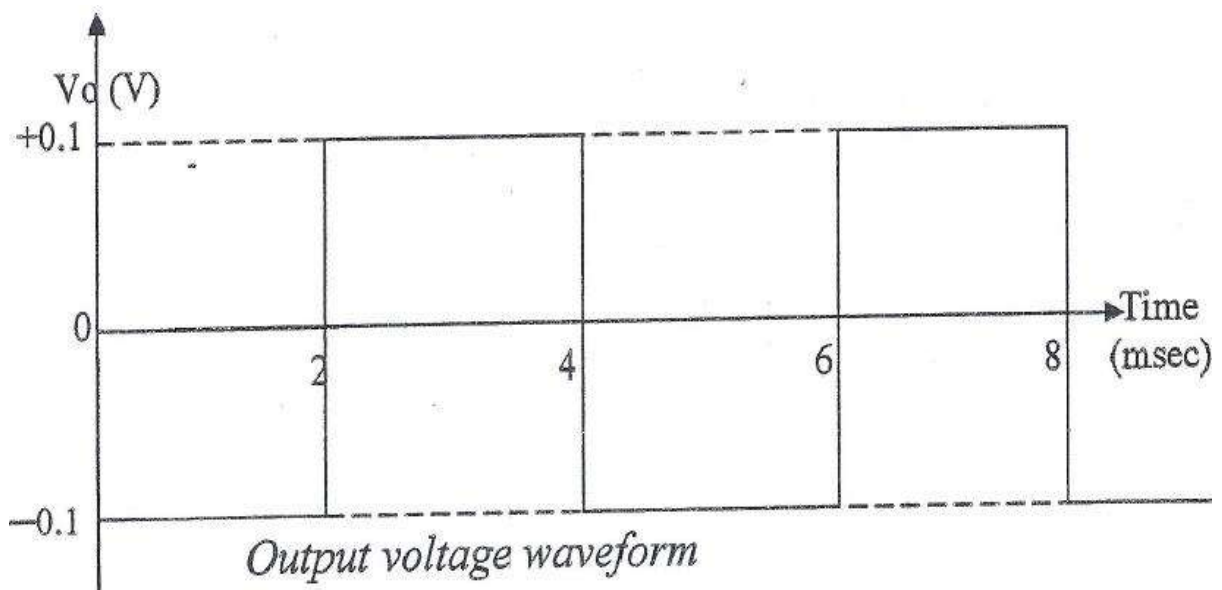

## 4.8 The Integrator

The Integrator: - It is one of the inverting op-amp application as shown in figure bellow.

$$I_f = -I_1 \quad (1)$$

$$I_f = C \frac{dV_o}{dt} \quad (2)$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} \quad (3)$$

Sub. (2) & (3) into (1)

$$C \frac{dV_o}{dt} = -\frac{V_1}{R_1} \quad (4)$$

Integrate both side of eq.4 and solve yields: -

$$V_o = -\frac{1}{R_1 C} \int V_1 dt \quad (5)$$

