

المادة: الشبكات الكهربائية
الصف: الثاني / صباحي
الزمن: ثلاثة ساعات
التاريخ: ٥ / ١١ / ٢٠١٨



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة التقنية الجنوبية
المعهد التقني / القرنة
قسم التقنيات الكهربائية

اسئلة الامتحان النهائي للعام الدراسي 2018/2017 نموذج رقم (٣) الدور [الـ] لـ

ملاحظة: أجب عن جميع الأسئلة (كل سؤال 20 درجة/لكل فرع 10 درجات)

س¹/ اجب عن فرعين فقط:

أ) عدد مع الرسم أنواع المحطات الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية.

ب) ما هي محسن وعيوب الطاقة الشمسية.

ج) ما هي أنواع شبكة توزيع القدرة الكهربائية؟ صنفها اعتماداً على مقدار فولتية التوزيع.

س²

أ) كيف تؤثر العوامل التالية على خطوط النقل:

4- الكلفة 3- معامل المرونة

1- الموصية 2- المثانة الميكانيكية

ب) صنف خطوط النقل اعتماداً على طولها؟

س³

أ) ما هي أنواع الموصلات المستخدمة في خطوط النقل؟ عددها واشرح اثنين منها.

ب) خط نقل ثلاثي الاطوار طوله 150km المسافة بين موصلاه (5m) وقطر الموصل (3cm) ويعمل بتردد

(60Hz) جد الممانعة الحثية لكل الطور اذا اعلمت ان النفاذية المغناطيسية (H/m) $(4\pi \times 10^{-7})$.

س⁴

أ) لخط النقل القصير الاحادي الطور ارسم الدائرة المكافحة والمخطط الطوري له كيف يمكن حساب فولتية الارسال (V_s) .

ب) سلسلة عزل لخط نقل كهربائي هوائي مكونة من خمس وحدات عزل اشتقت الفولتية على الوحدة الخامسة.

س⁵

(ا) ما هي أسباب انهيار العوازل المستخدمة في خطوط النقل الكهربائية الهوائية؟ عددها مع الشرح.

ت) خط نقل احادي الطور طوله 100km يجهز حمل بقدرة (15000kW) بمعامل قدرة متأخر (0.8 lag) ويملك الثوابت التالية: المقاومة ($0.25\Omega/km$) ، المفاعةلة الحثية ($0.8 \Omega/km$) المساعدة (المسامحة) السعوية ($14*10^{-6} S/km$)، فولتية الاستلام (66kV) على فرض ان المفاعةلة السعوية في نهاية جهة الاستلام احسب: (i) تيار الارسال (ii) فولتية الارسال (iii) تنظيم الفولتية (iv) عامل قدرة المصدر (جهة الارسال).

((تمنياتنا لطلبتنا الأعزاء بالتوفيق والنجاح))

رئيس القسم
م.م. كرار سالم عباس

مدرس المادة
م.م. زين الدين سعيد عبد الرحمن



المادة: المكائن الكهربائية
 الصف: الثاني / صباغي
 الزمن: ثلاثة ساعات
 التاريخ: ٢٠١٨ / ١٤ / ٢٠١٧

اسئلة الامتحان النهائي للعام الدراسي 2017/2018 الدور / ١ نموذج رقم (١)

ملاحظة: أجب عن جميع الأسئلة (كل سؤال 20 درجة/لكل فرع 10 درجات)

س¹/ اجب عن فرعين فقط:

- (أ) عدد المفقودات في مولدات التيار المستمر مع رسم مخطط مراحل القدرة لها.
- (ب) ما هي خطوات ربط مولدات التيار المستمر على التوازي؟
- (ج) وضح مع الرسم عملية التبديل في مكان التيار المستمر.

س²

- (أ) ما هي طرق تنظيم السرعة في محركات التيار المستمر من النوع التوالي؟ عددها مع الرسم.

ب) مولد تيار مستمر مركب طويل يدور بسرعة (16.667r.p.s) ويغذي محرك بقدرة (0.045MW) عند جهد (240V) إذا كانت مقاومة المنتج (0.05Ω) و مقاومة ملفات التوازي (0.02Ω) و مقاومة ملفات التوازي (65Ω) احسب المفقودات الكلية للمولد إذا كان المولد يعمل بكفاءة (86.6%).

س³

- (أ) وضح بالرسم فقط طرق ربط المحولات الثلاثية الاطوار؟

ب) اجري اختبار الدائرة المقصورة لمحول احدى الطور وكانت القدرة المأخوذة من المصدر (8.22kW) وقدرة المحول المقتنة (0.5MVA). احسب الفولتية المجهزة في الاختبار إذا كانت الممانعة الكلية للمحول في الاختبار تساوي (0.434Ω) علما ان نسبة التحويل (230/23).

س⁴

- (أ) عدد مع الرسم طرق بدء الحركة في المحرك الحثي الثالث الاطوار.

ب) محرك تيار مستمر من النوع التوازي يغذي حمل قدرته (111.9kW) عند الحمل الكامل ويدور بسرعة (16r.p.s) موصول الى مصدر جهد (550V) فإذا كانت الكفاءة (91%) و مقاومة ملفات التوازي (275Ω) والمنتج (0.1Ω) احسب عزم الدوران للمحرك.

س⁵

أ) وضح مع الرسم الدائرة المكافئة للمحرك حتى الثلثي الاطوار بالرجوع الى ملف الجزء الثابت، وكيف يمكن تبسيطها؟

ب) محرك حتى احادي الطور يعمل على مصدر جهد (110V) وتردد (60Hz). عند معامل انزلاق (0.05) يملك عناصر الدائرة المكافئة التالية ($R_1=1.5\Omega$, $R_2=3.2\Omega$, $X_m= 45.5\Omega$, $X_1=X_2=3.1\Omega$) احسب القدرة الداخلة للمحرك بوحدة (kW) و ق.د.ك. من المجال الامامي و ق.د.ك. من المجال العكسي.

((تمنياتنا لطلبتنا الأعزاء بالتوفيق والنجاح))

رئيس القسم
م.م. كرار سالم عباس


مدرس المادة
م.م. زين الدين سعيد عبد الرحمن




Final Exam 2017/2018 - Model no. (2) - (3rd Attempt)

Note: Answer Four Questions Only

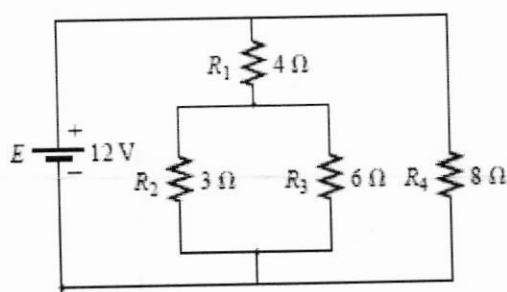
Q1/Calculate the current and voltage for each resistor?? (25 Mark)



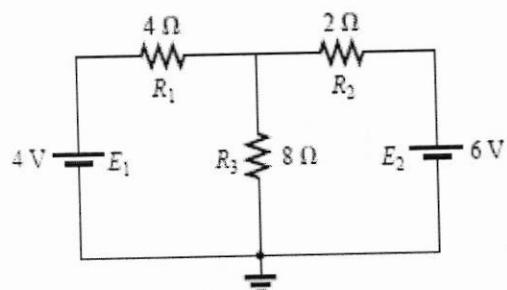Q2/ Find the current through the R3 resistor using mesh analysis ?? (25 Mark)



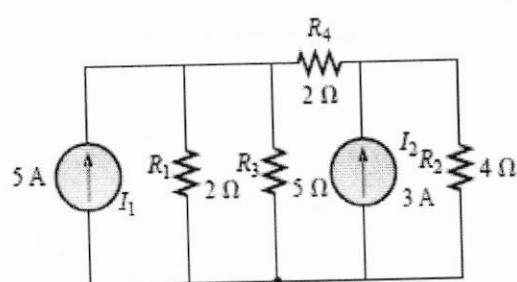Q3/ Find the current through the R3 resistor using nodal analysis ?? (25 Mark)




Ministry of Higher Education &
Scientific Research
Southern Technical University
Technical Institute / Qurna
Dep. of Electrical Techniques




Subject: Electrical circuits
Class: First – Morning
Time: Three Hours
Date: / / 2018

Q4/ Using Millman's theorem, find the current through and voltage across the resistor R_L ??

(25 Mark)

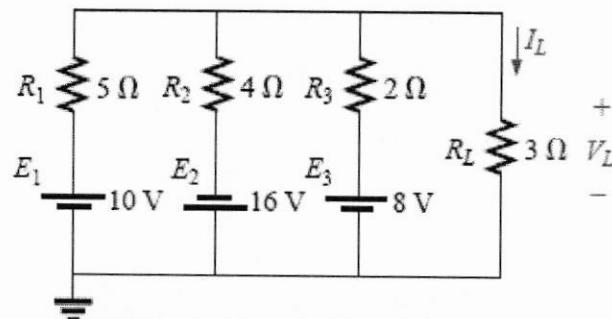

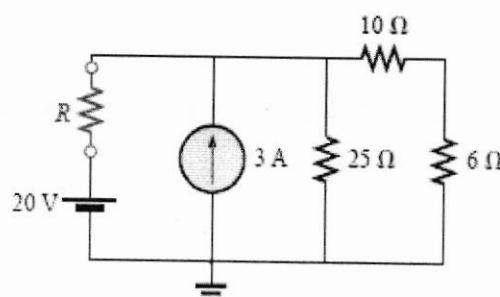Q5/ Find the Norton equivalent circuit for the network below external to the resistor R ?? (25 Mark)



BEST OF LUCK

Lecturer

Karrar salim abass

Head of department

Karrar salim abass



Final Exam 2017/2018 - Model no. (2) - (2nd) Attempt


Note: Answer Five Question only

Q1/ 3-Phase Bridge rectifier with $\Delta - Y$ transformer and (250w,10Ω) resistive load. Plot circuit diagram, then Find the value of the secondary line voltage. (20 Mark)

Q2/ For the following circuit Find

- 1- The value of R1
- 2- The value of Vin

(20 Mark)

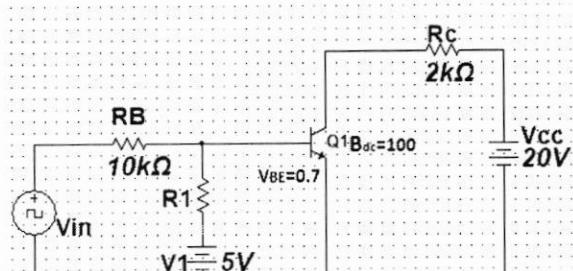

Q3/ A UJT (UNJUNCTIONAL TRANSISTOR) has the following data: $V_{BB}=30v$, $R_1=100K\Omega$, $V_D= 0.6v$, $\eta = 0.65$.

- 1- What is the value of C_1 that gives 1KHz output frequency.
- 2- Calculate the maximum value of the capacitor voltage. (20 Mark)

Q4/ For OP-AMP Signal Generation, fill the blank in the following in the table. (20 Mark)

No.	Resistances	V_{cc}	R_f	C	K	V_b	Frequency (F)
1.	$R_a = R_b$	± 18	$10K\Omega$	$0.1\mu F$	$K_1 =$	$V_{b1} =$	$F_1 =$
2.	$R_a = 2R_b$	± 18	$10K\Omega$	$0.1\mu F$	$K_2 =$	$V_{b2} =$	$F_2 =$
3.	$R_a = 3R_b$	± 18	$10K\Omega$	$0.1\mu F$	$K_3 =$	$V_{b3} =$	$F_3 =$

Q5/ A- what are the different methods to turn off the thyristor. (10 Mark)

B- what are the advantage of an SCR over mechanical switch. (10 Mark)

Q6/ 3-Phase half controlled rectifier is used to controlled [3240w] power of 10Ω dc load, for 400v line to line voltage. 1- Plot circuit diagram 2- Find the value of firing angle [α] (20 Mark)

BEST OF LUCK

Lecturer

Abdulghafar Abdulghafar Abdulhameed

Head of department
Karar Salim Abbas

